

**Válvulas,
Semicondutores e
Fontes de alimentação.**


Diodos, junções PN




Vacuum tubes (válvulas)



Vacuum Tubes (Valvulas)


Diodo

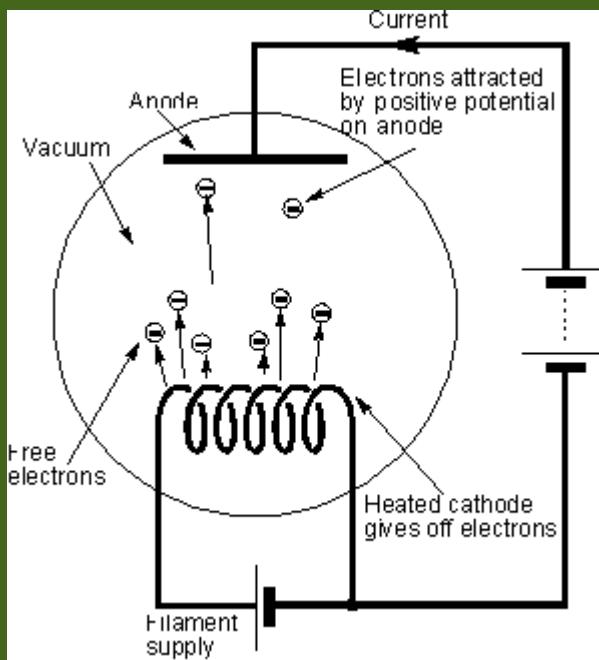

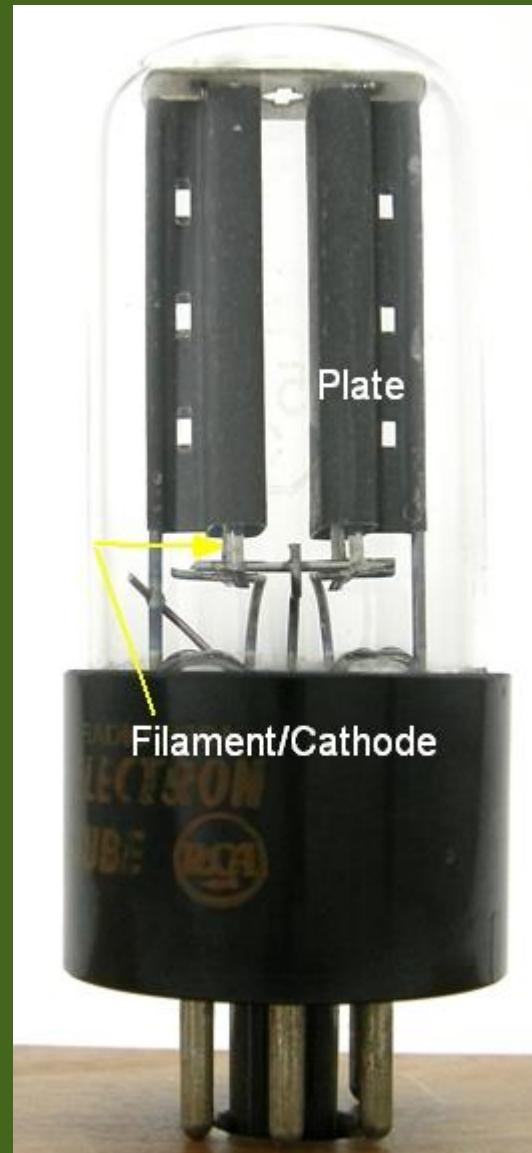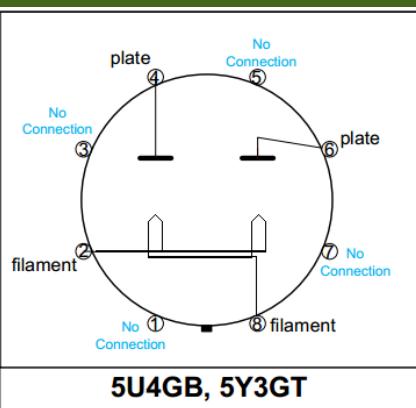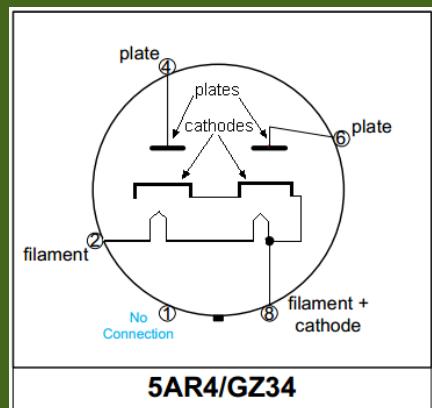


5Y3GT Rectifier

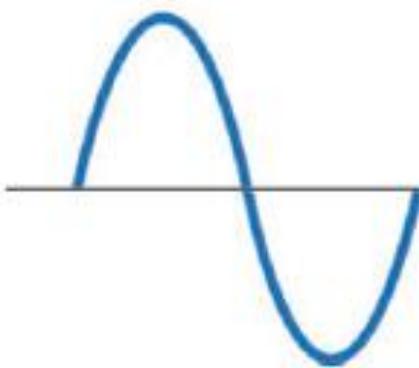AC voltage coming from the transformer is a sine wave.



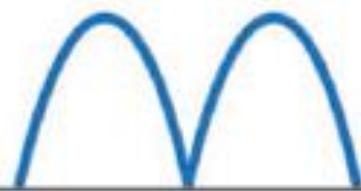
The rectifier tube flips half of the wave to create a DC ripple.




The filter capacitors help smooth out the ripple.




AA8V/W8EXI 6CL6 One-Tube Transmitter

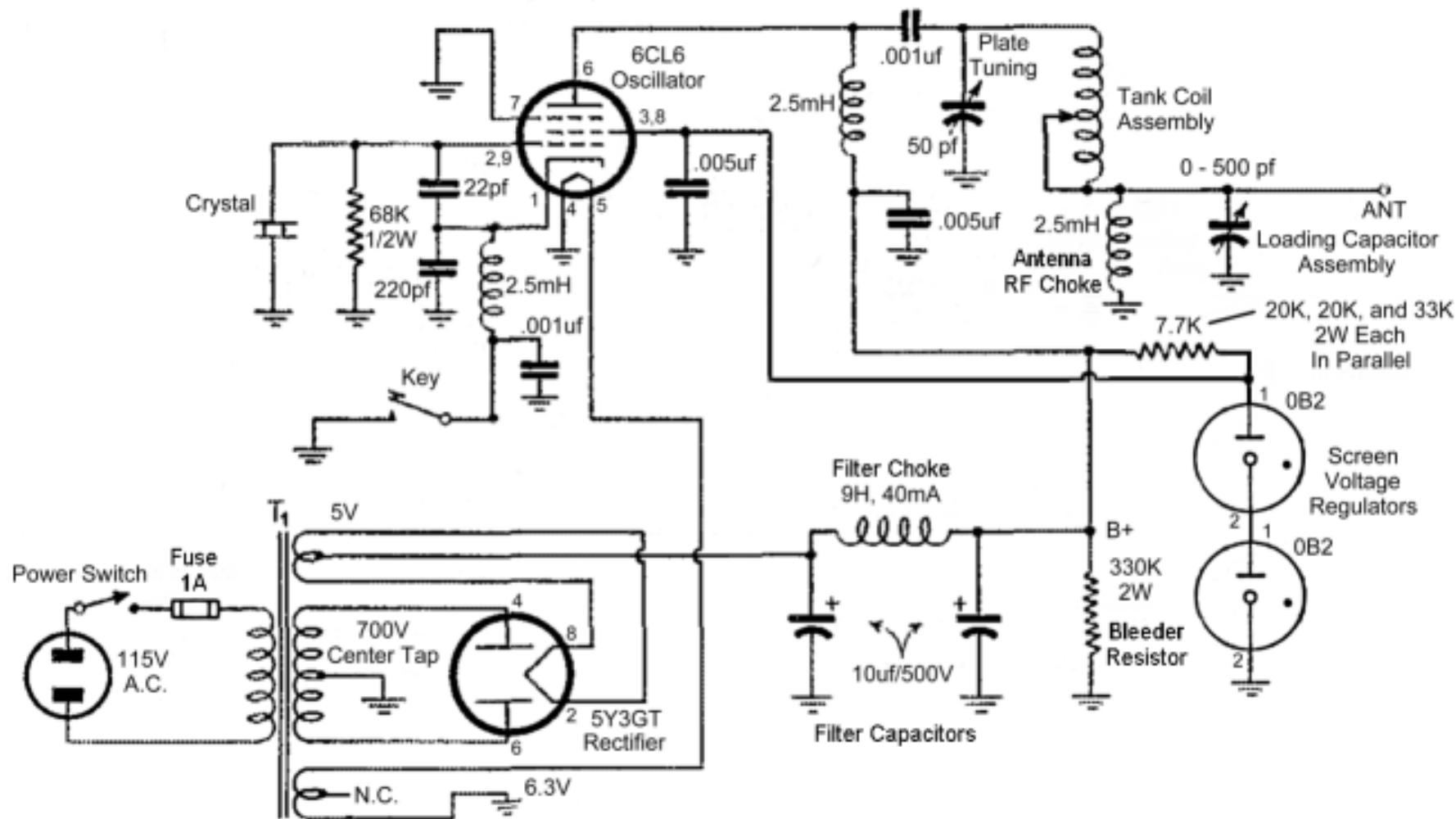


Triode Amplifier Circuit

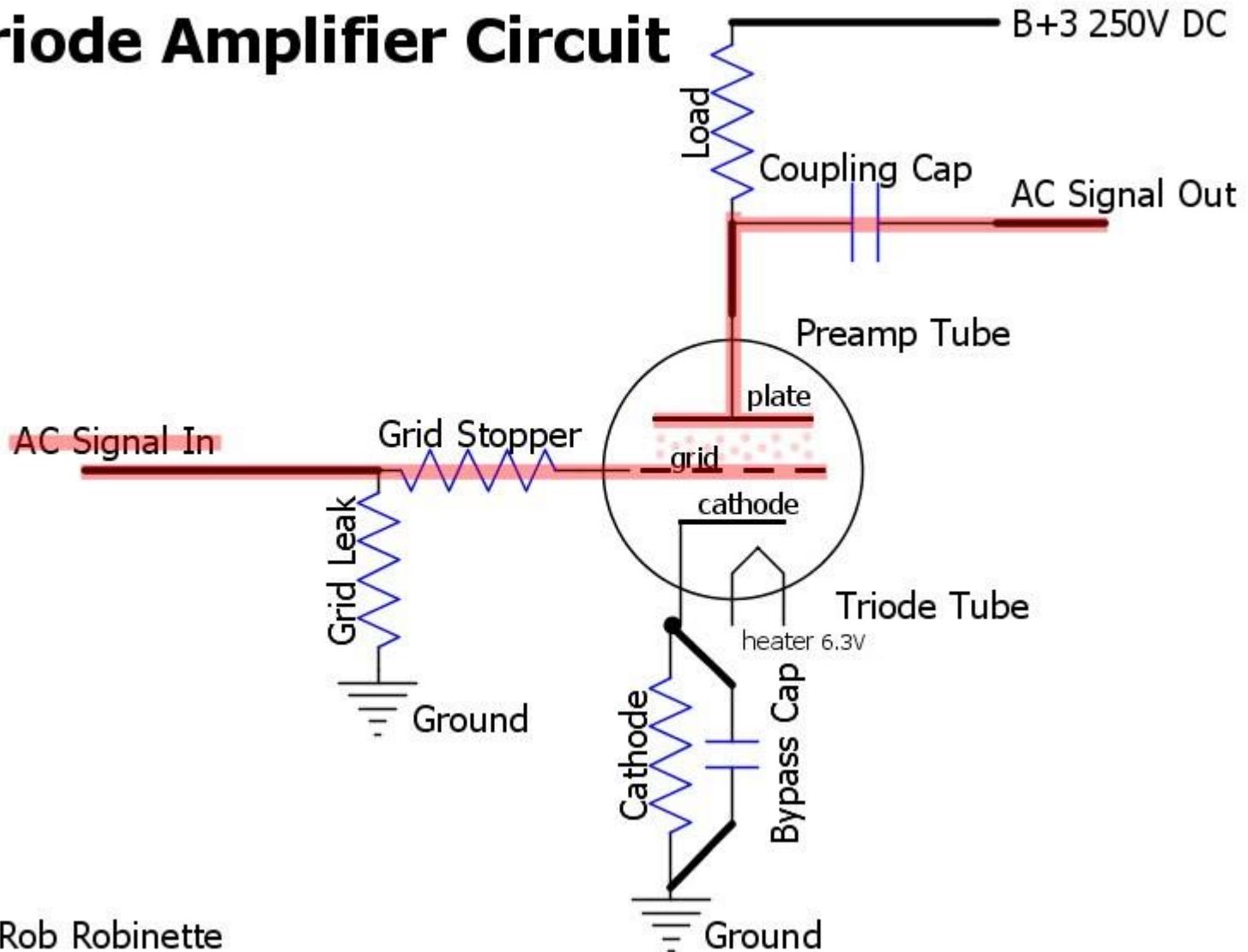


By Rob Robinette

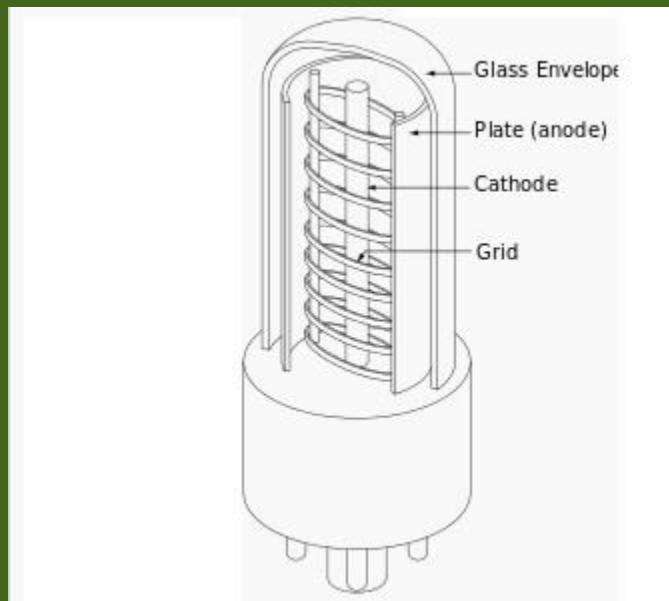

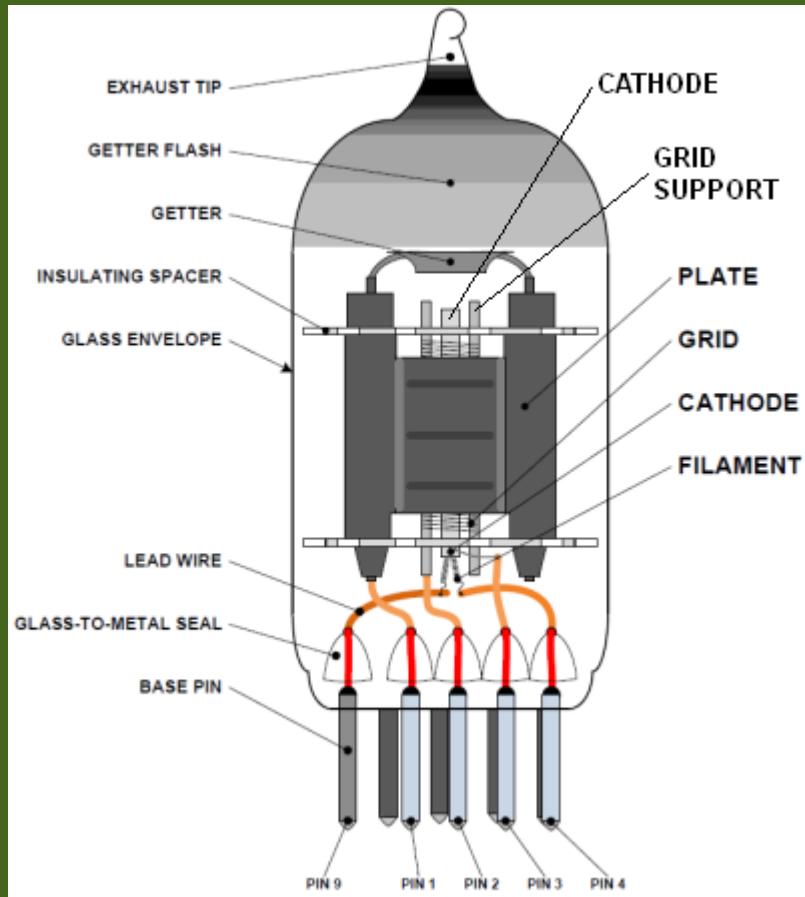

Triode amplifier Output transformer

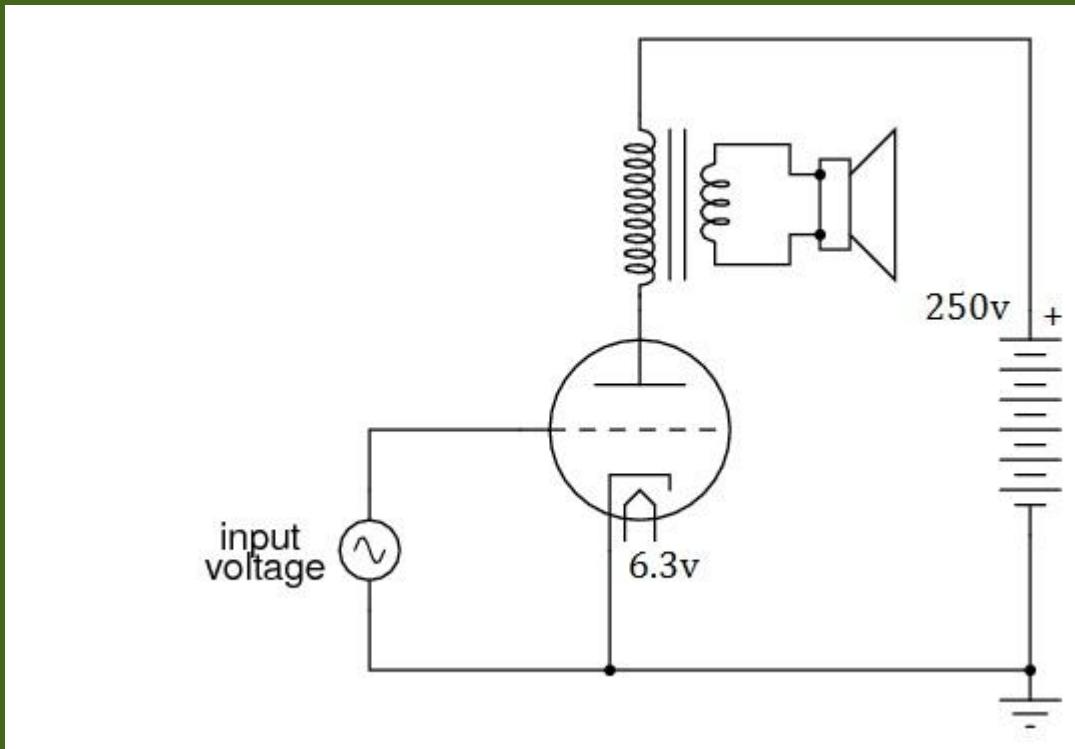


In general, vacuum tubes are much less susceptible than corresponding solid-state components to transient overvoltages, such as mains voltage surges or lightning, the electromagnetic pulse effect of nuclear explosions:


Vacuum tubes are still practical alternatives to solid-state devices in generating high power at radio frequencies (Klystron)

In military applications, a high-power vacuum tube can generate a 10–100 megawatt signal that can burn out an unprotected receiver's frontend. (Film: Matrix)



Semiconductors

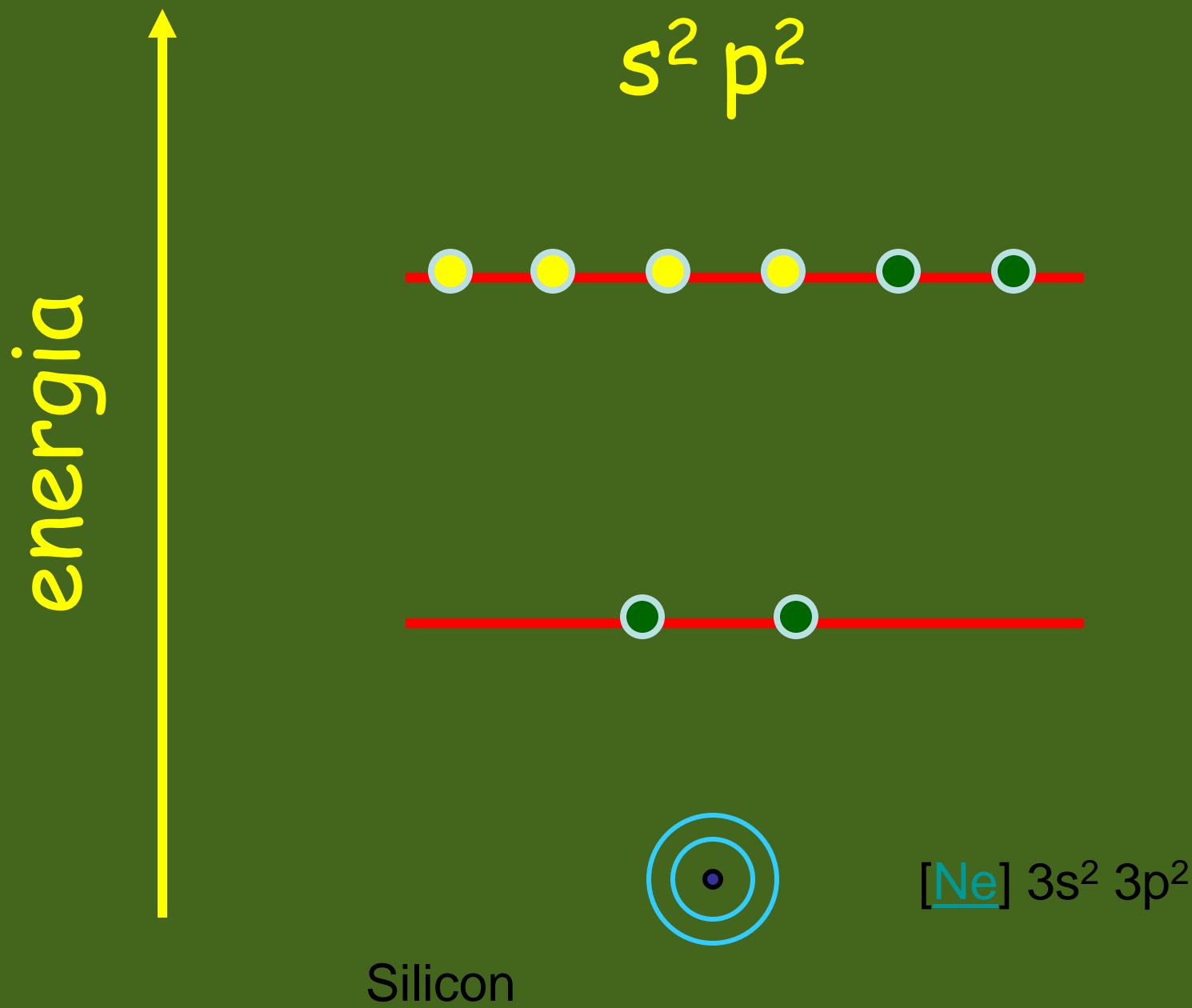


energia

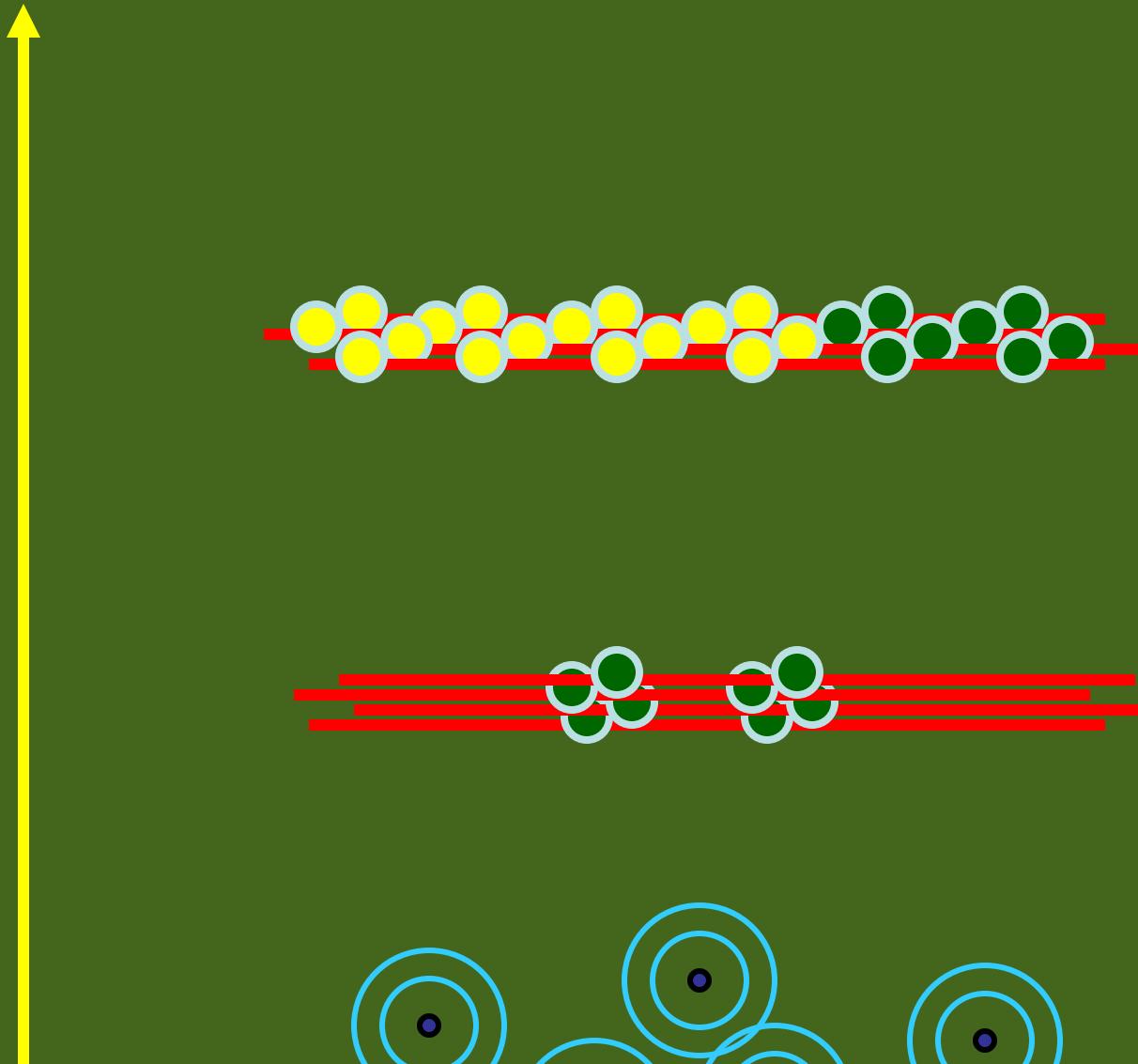

energia

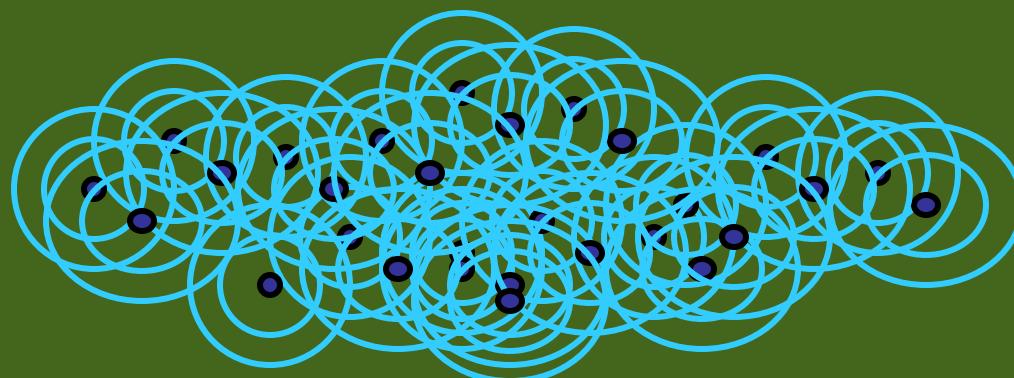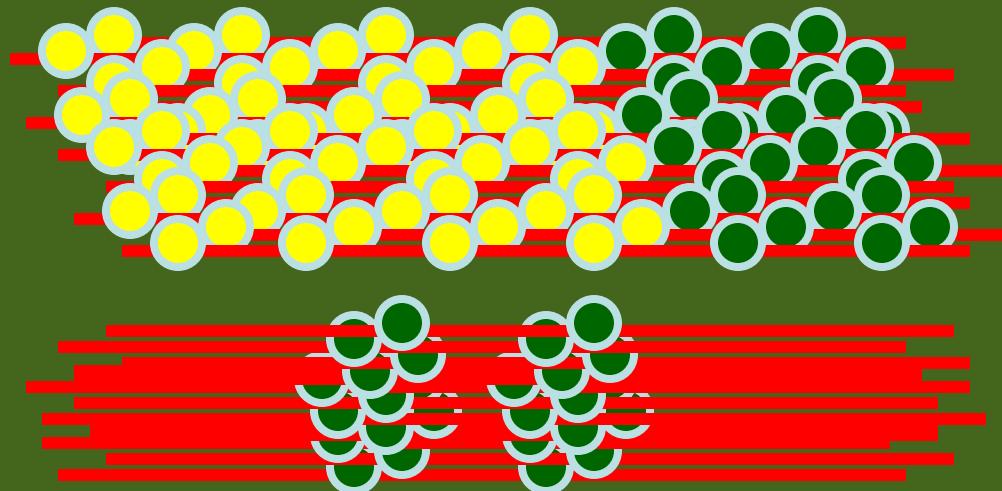

energia

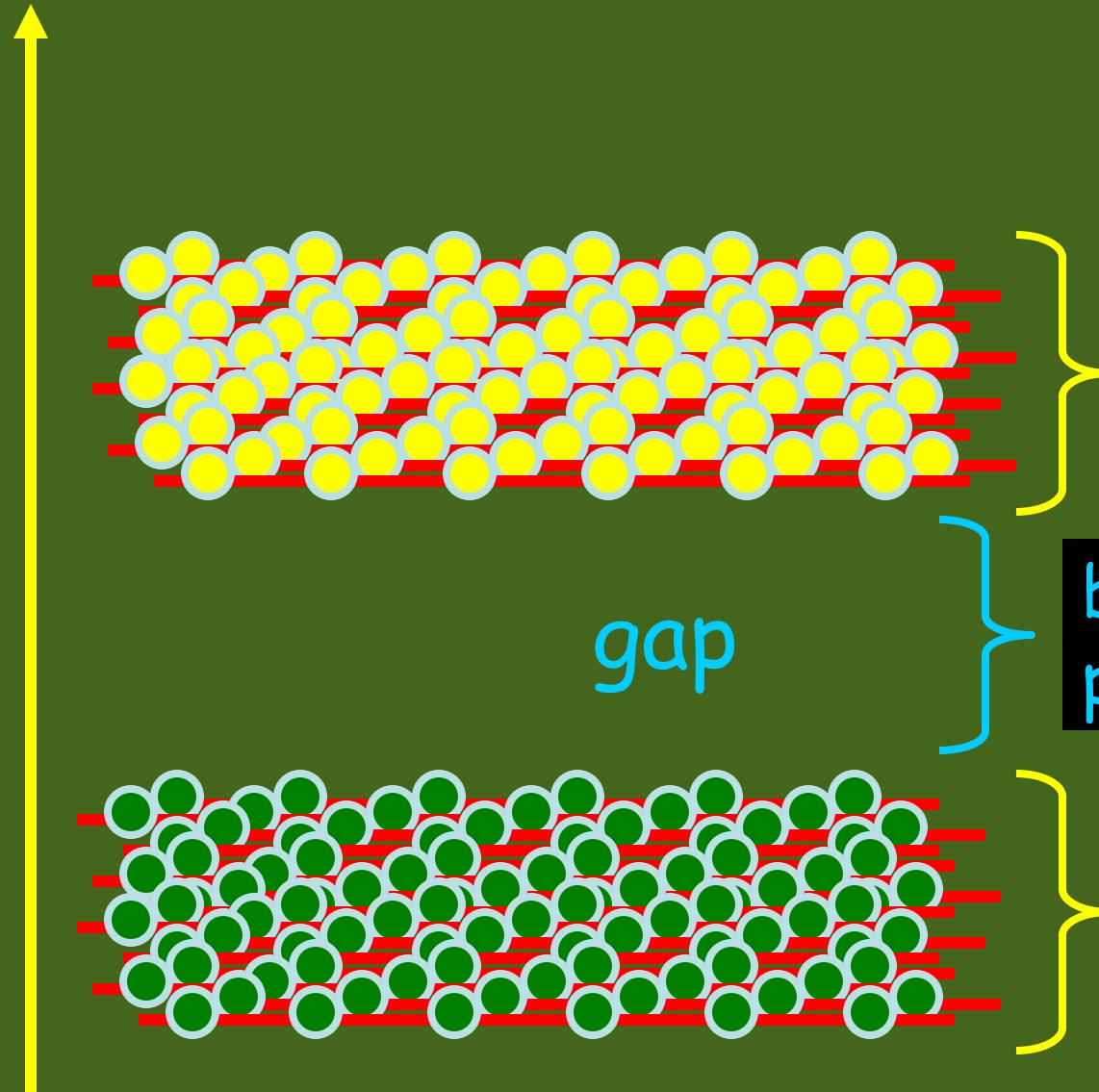

banda de
condução

banda
proibida

banda de
valência

Propriedades elétricas dos materiais


Condutor (ex. Cobre) : Existem elétrons livres que podem circular, e gerar correntes.


Isolante (ex. vidro): eletrons não podem circular Não conduzem electricidade.

Semicondutor intrínseco ou puro (ex. Germânio, Silício):


A temperatura ambiente comporta-se approximadamente como um isolante

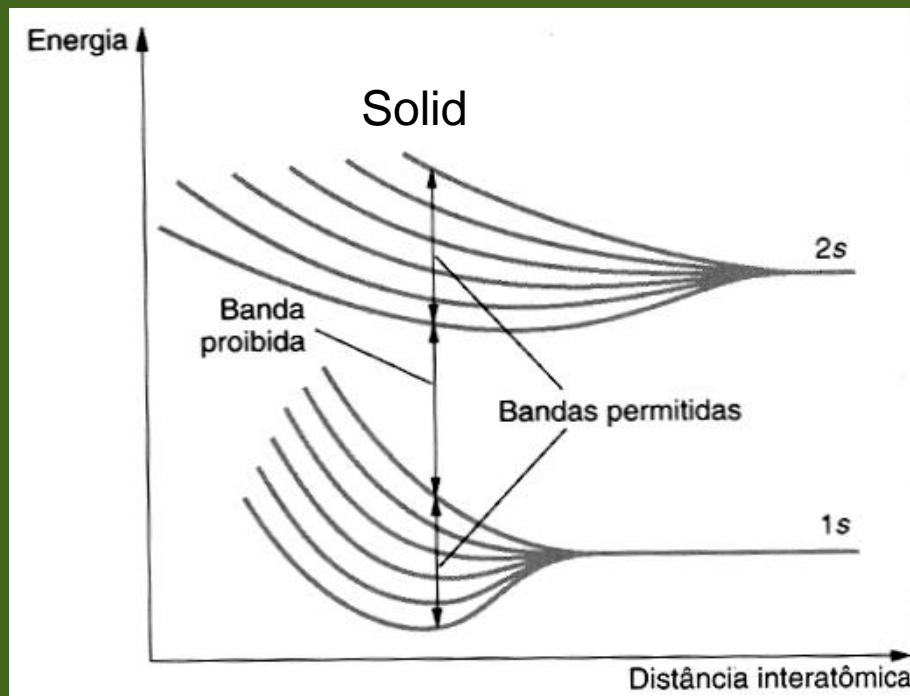Mas, energia térmica pode produzir elétrons livres e lacunas (buracos, positivos),
portanto ocorre fluxo de corrente (portadores: eletrons (-) e lacunas (+))




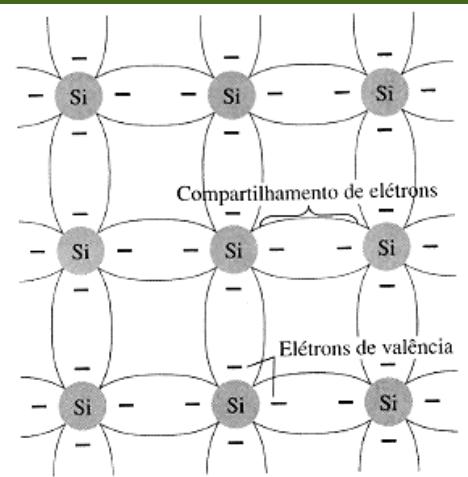

Ligação covalente do átomo de silício.


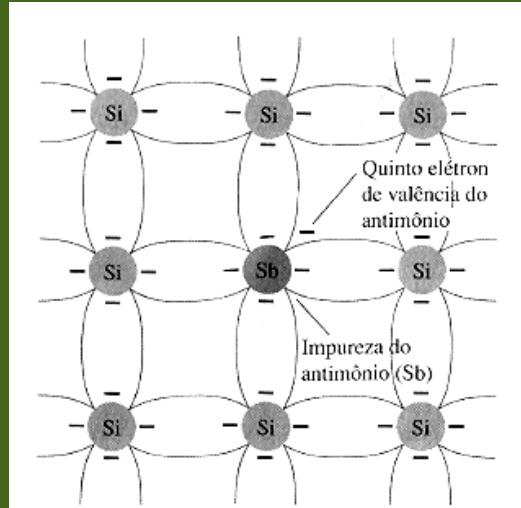


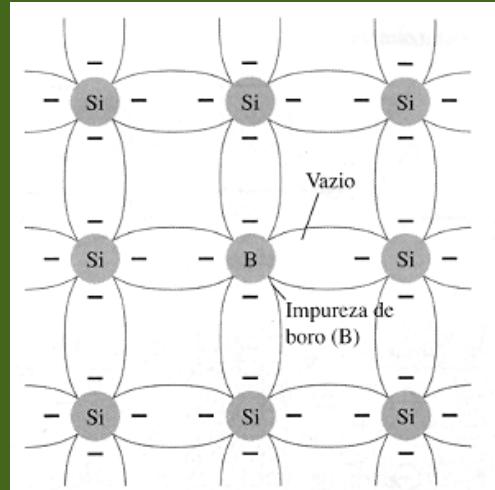Impureza de antimônio no material do tipo *n*



Impureza de boro no material do tipo *p*.

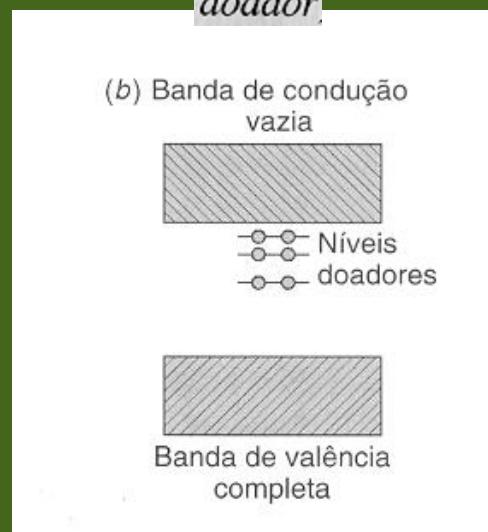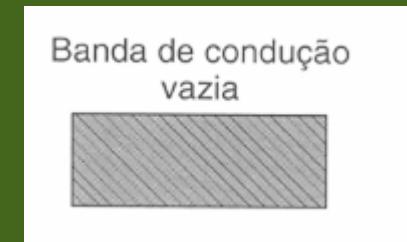**impurezas
cinco elétrons de valência
doador**



Banda de condução vazia



Propriedades elétricas dos materiais

Semicondutor intrínseco ou puro (ex. Germânio, Silício):

A temperatura ambiente comporta-se aproximadamente como um isolante

Mas, energia térmica pode produzir elétrons livres e lacunas (buracos, positivos),


portanto ocorre fluxo de corrente (portadores: eletrons (-) e lacunas (+))




Dopagem de um semicondutor:

Pode-se aumentar a condutibilidade adicionando impurezas (semicondutor extrínseco)

Átomos com mais eletrons (P, Sb):
fica um elétron extra,
impureza doadora, dopagem n

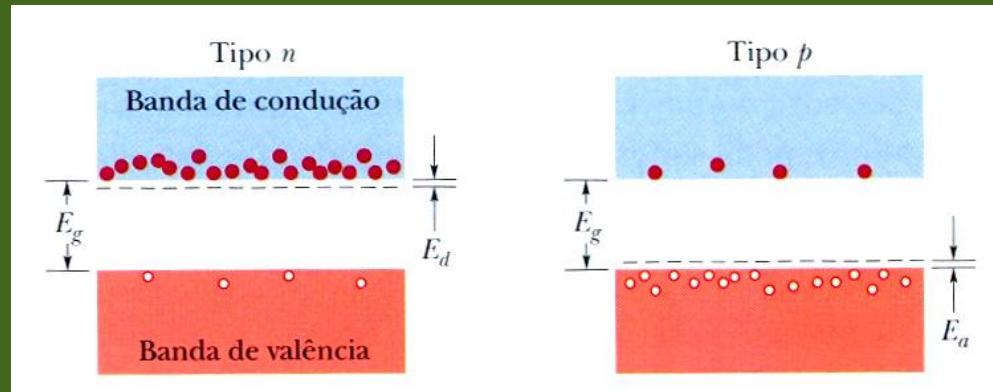
Átomos com menos eletrons (B,Al,Ga):
fica uma lacuna extra,
impureza receptora, dopagem p



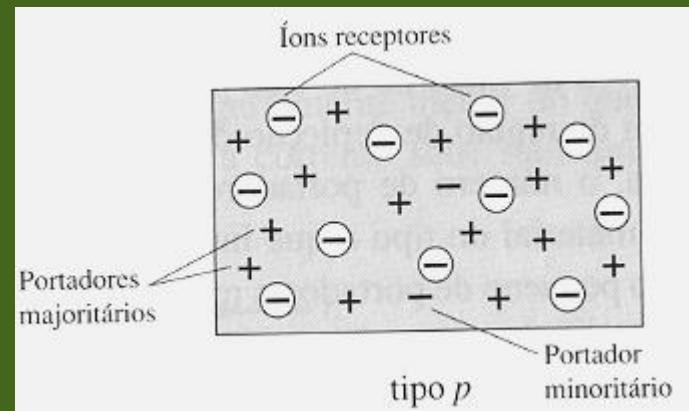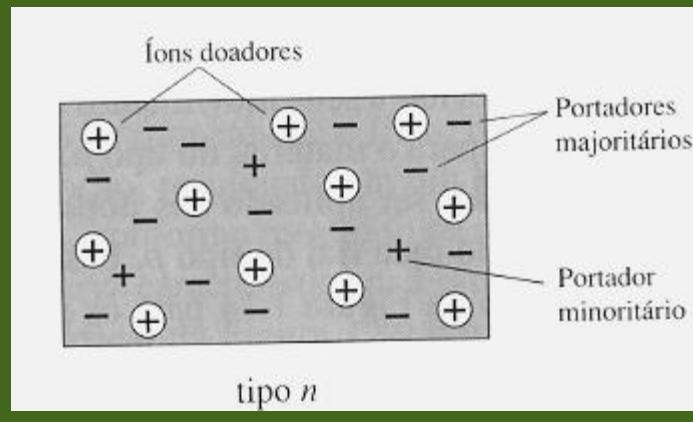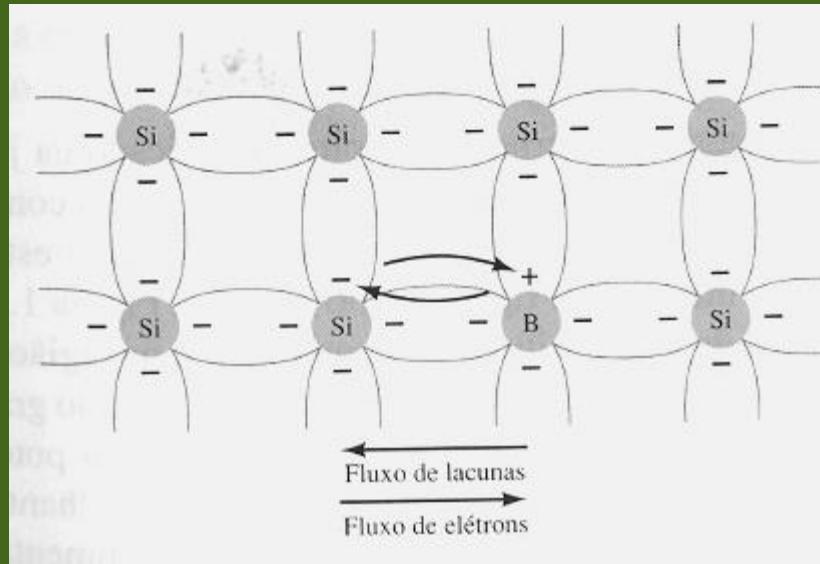







Diode


Ânodo
(+)

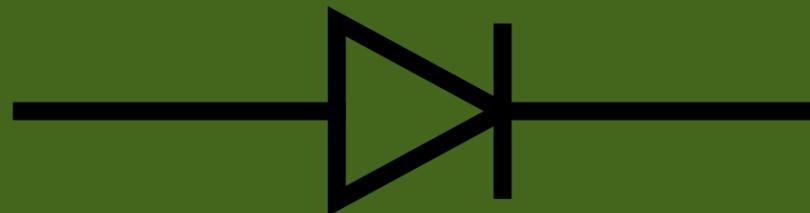




Cátodo
(-)

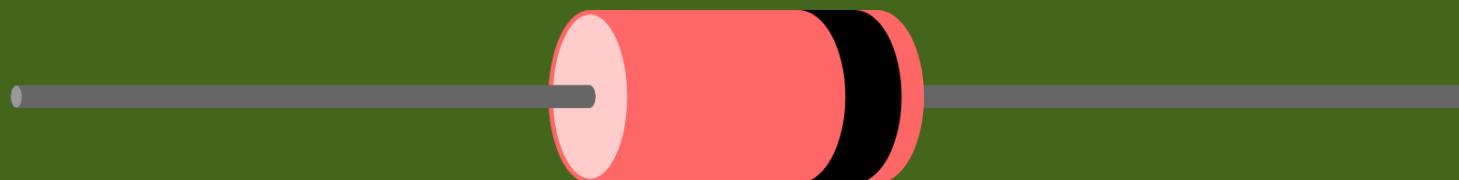

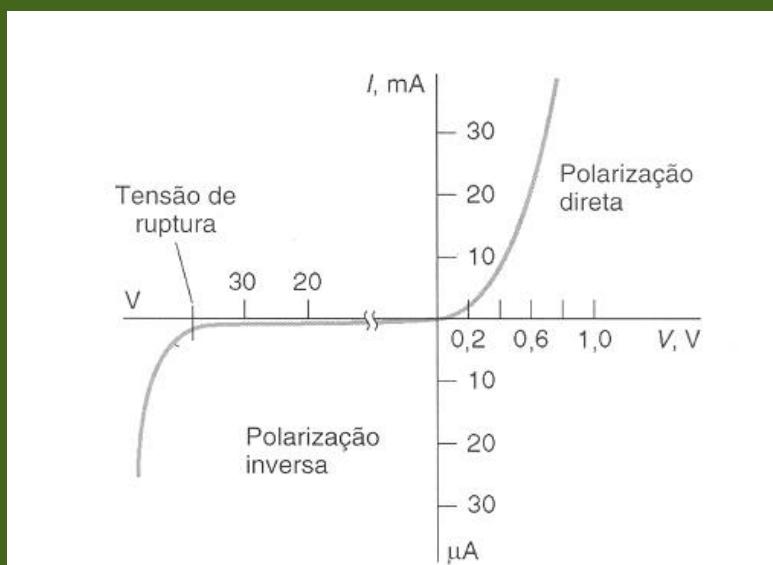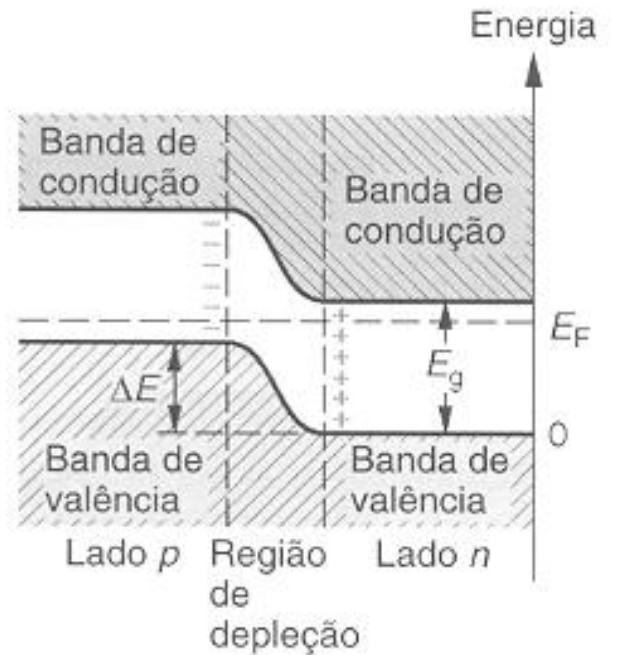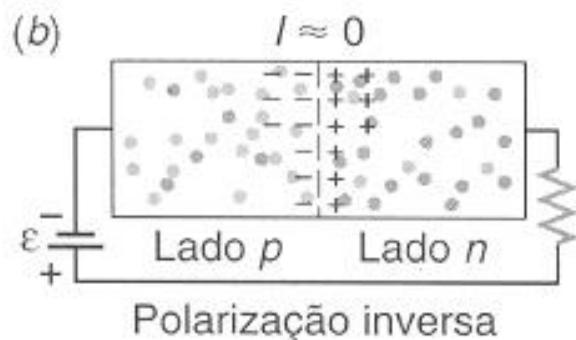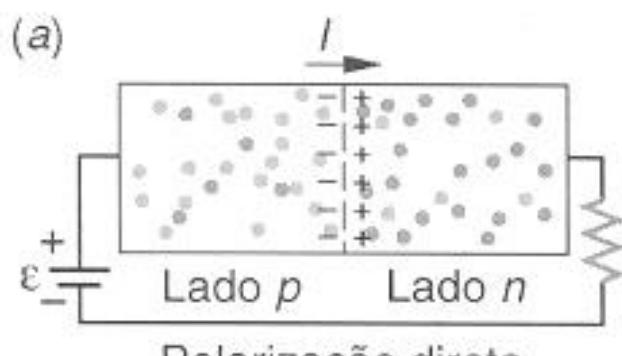
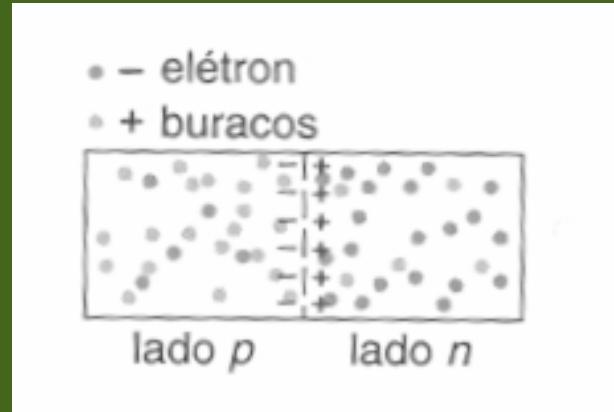


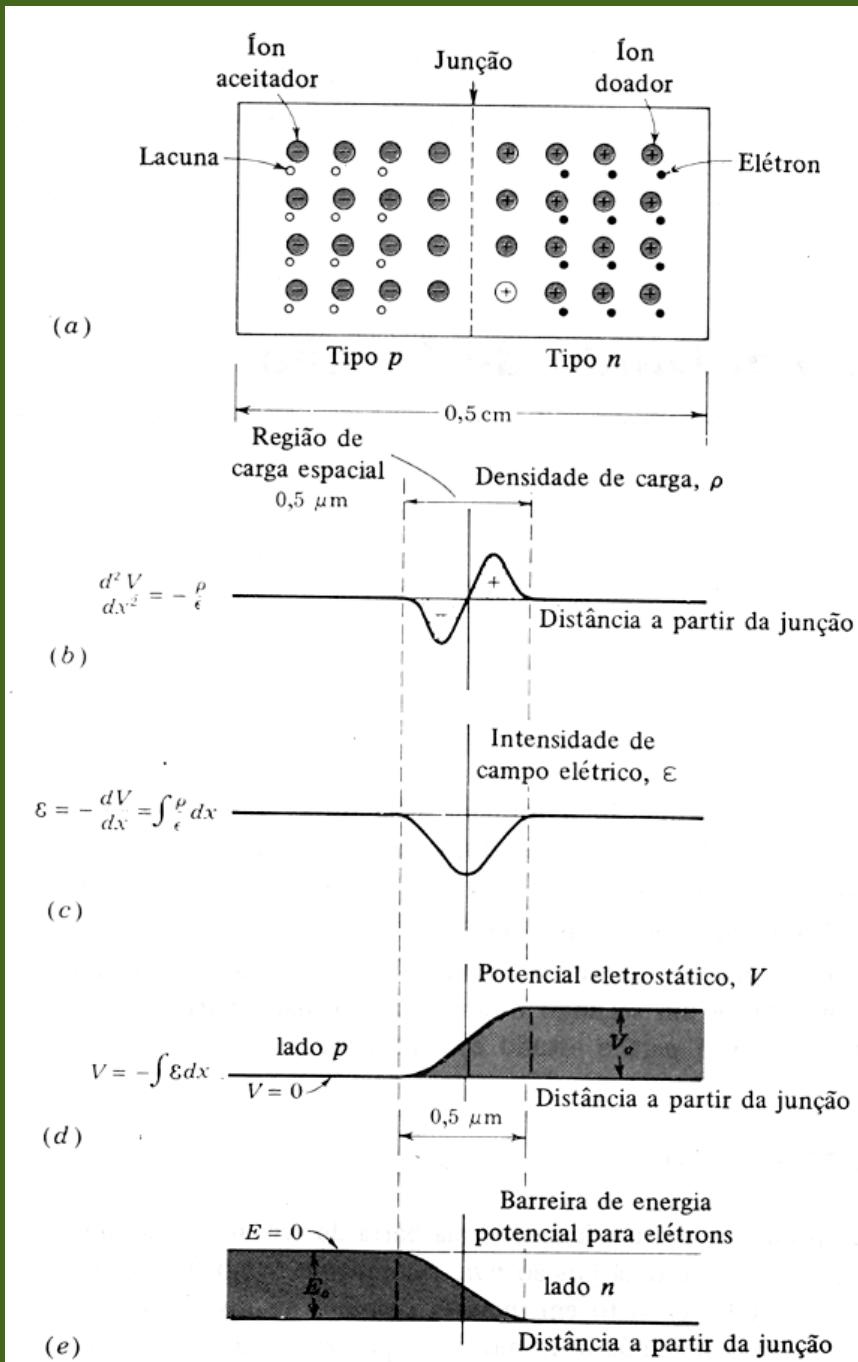


Junção $p-n$

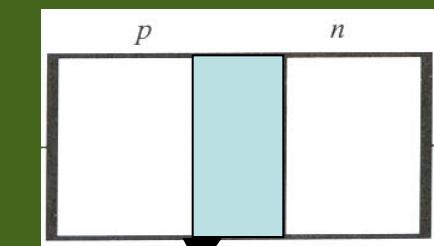
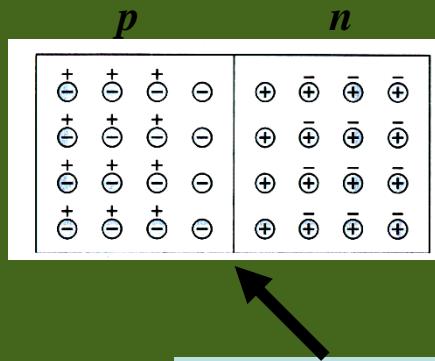
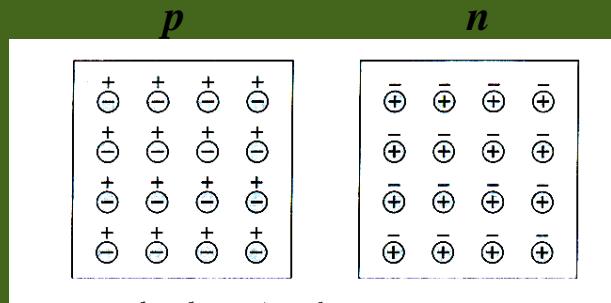


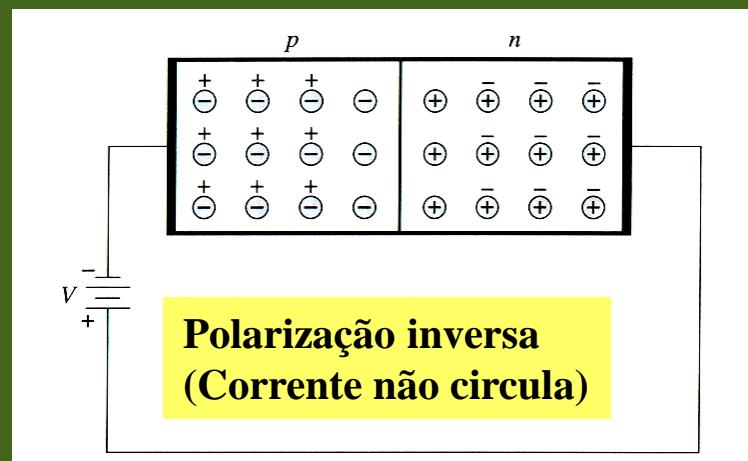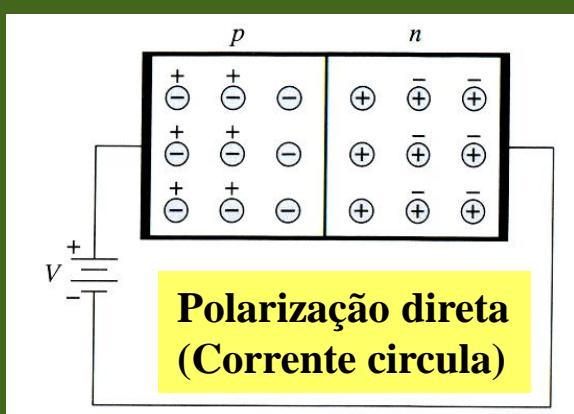**Camada de depleção
(barrera de potencial 0.3 eV Ge, 0.7 eV Si)**



Diodo
(contração “dois –eletrodos”)

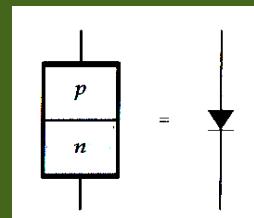


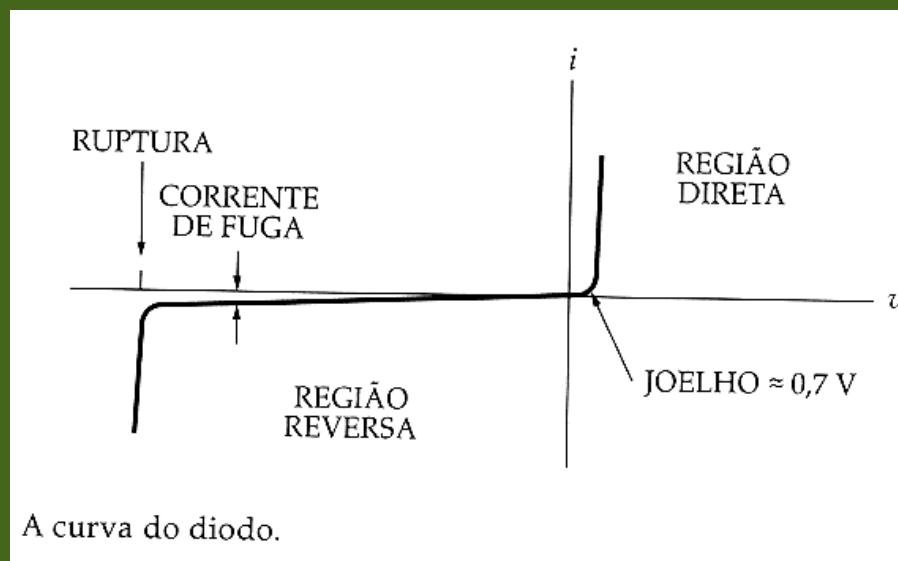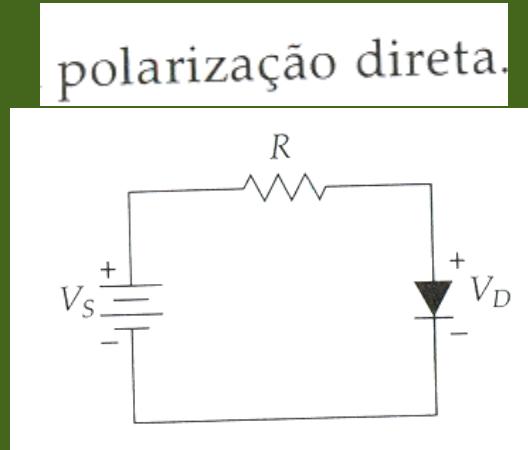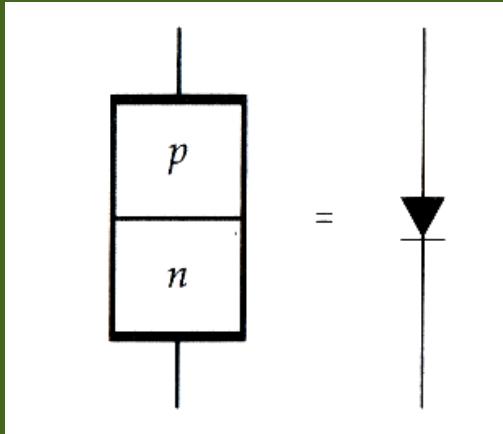


Fontes e retificação

O transformador com carga.



$$V_2 = \frac{N_2}{N_1} V_1$$

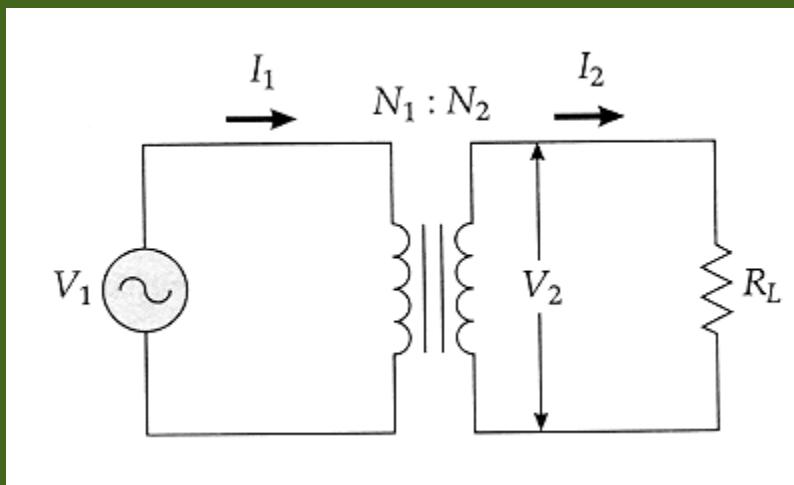


O retificador de meia onda.

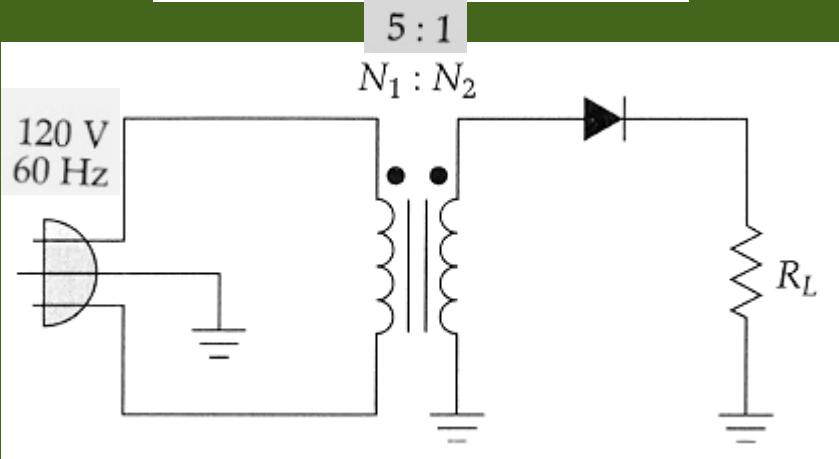

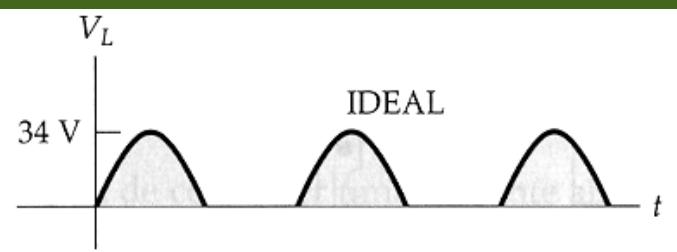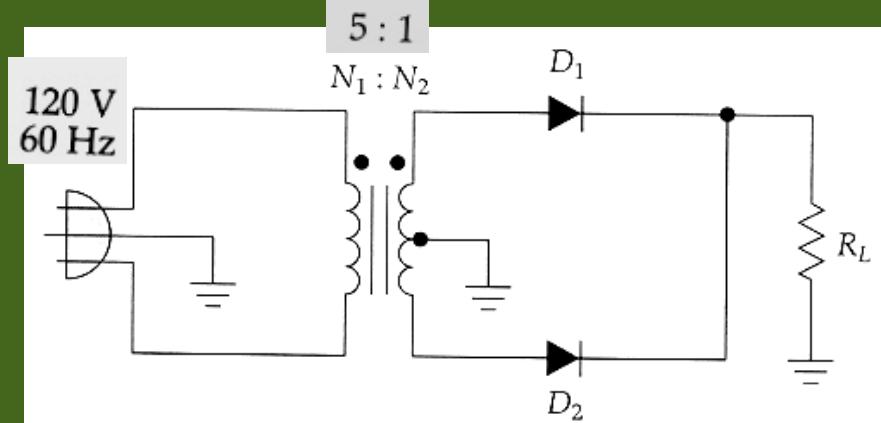O retificador de onda completa com tomada central.





O sinal de meia onda.

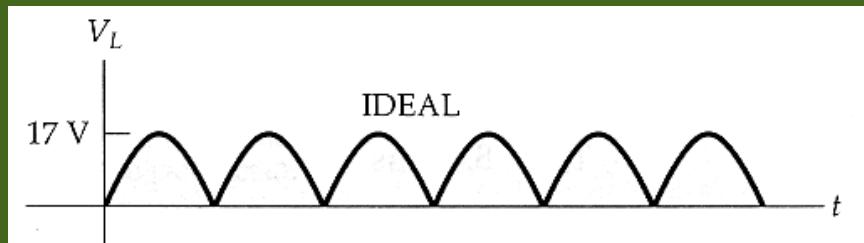


O sinal de onda completa.




O retificador de onda completa em ponte.

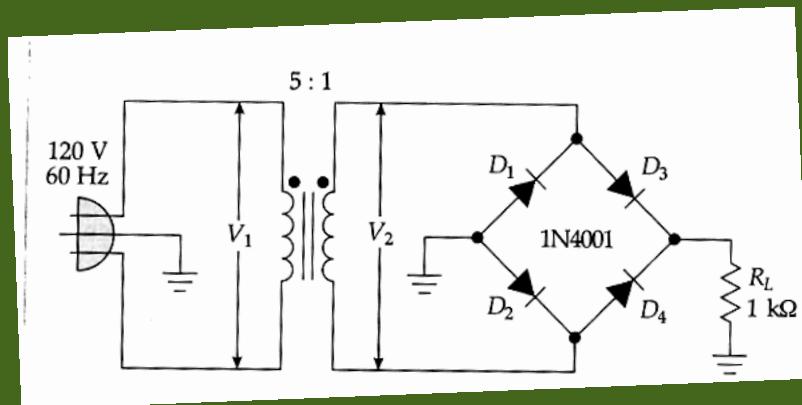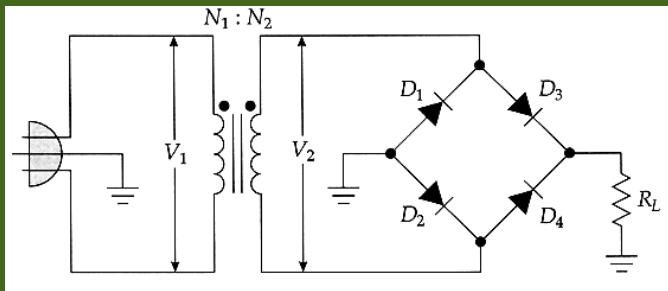

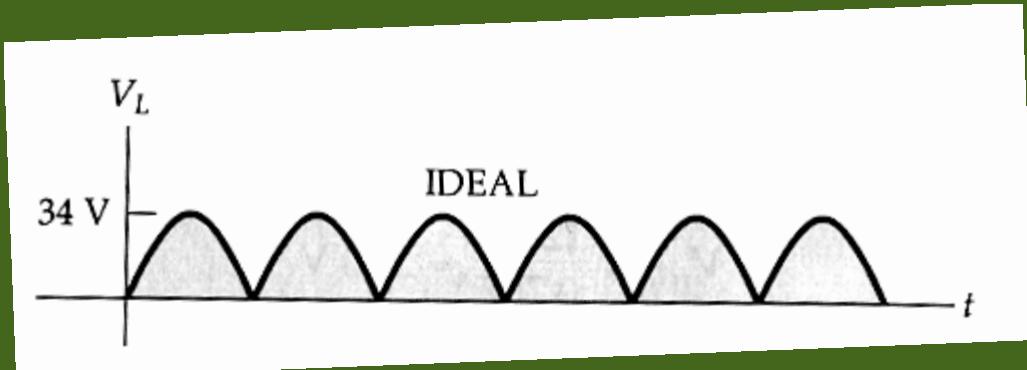
$$V_p = 34 \text{ V} - 2(0,7 \text{ V}) = 32,6 \text{ V}$$






O sinal de onda completa.

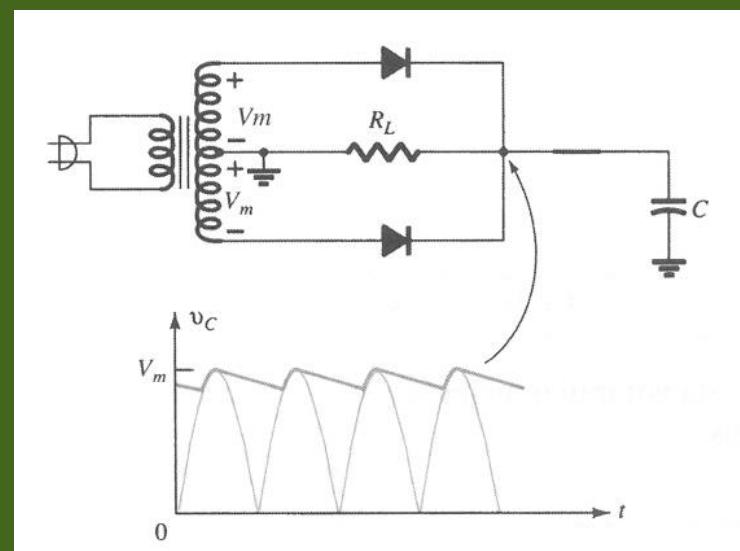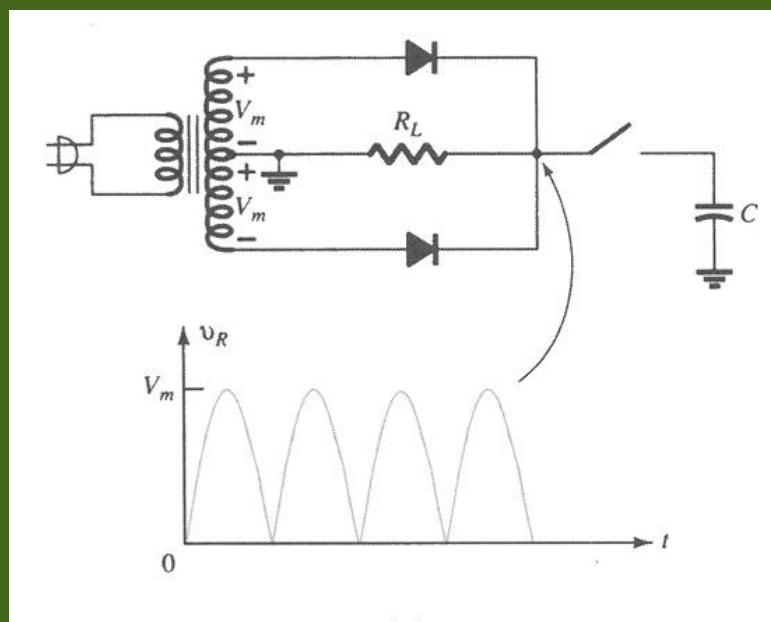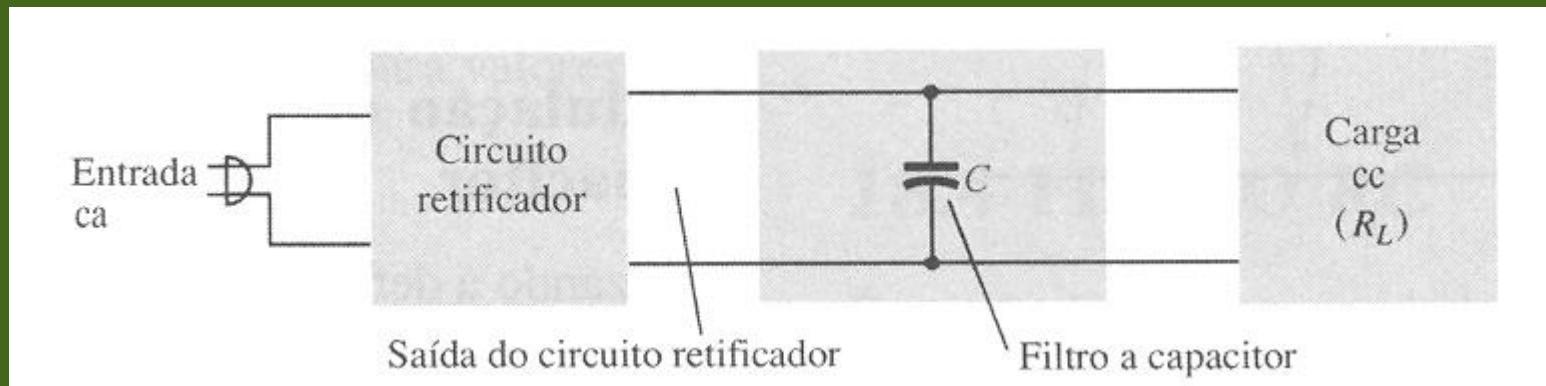

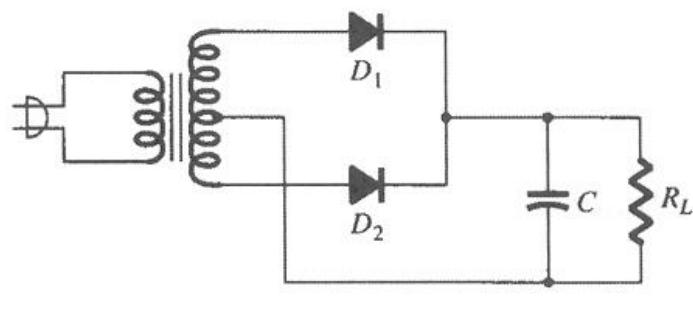


(a)

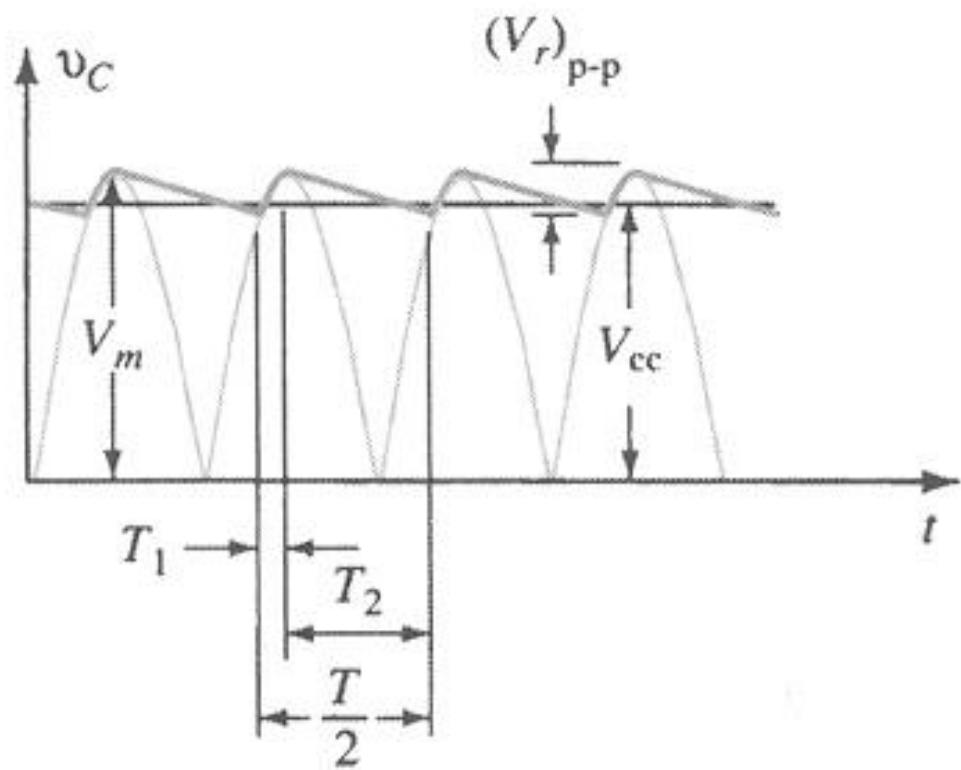




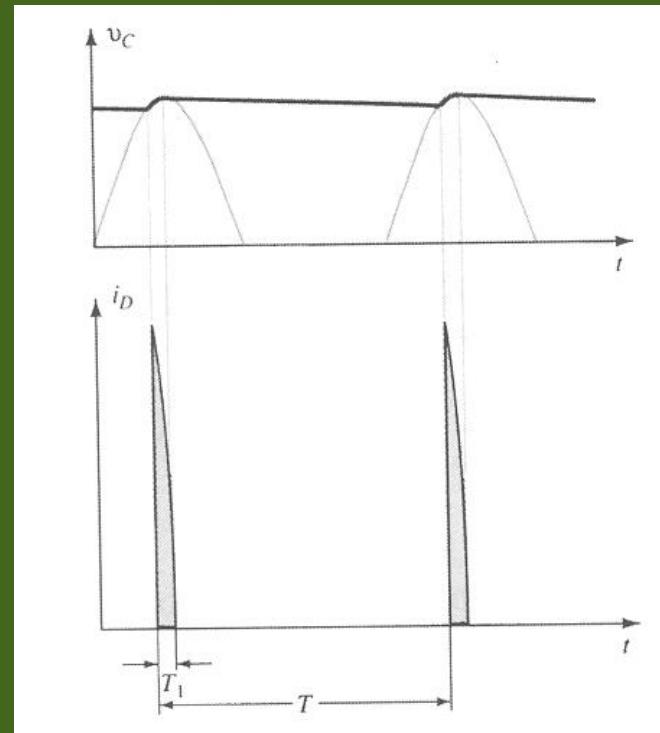
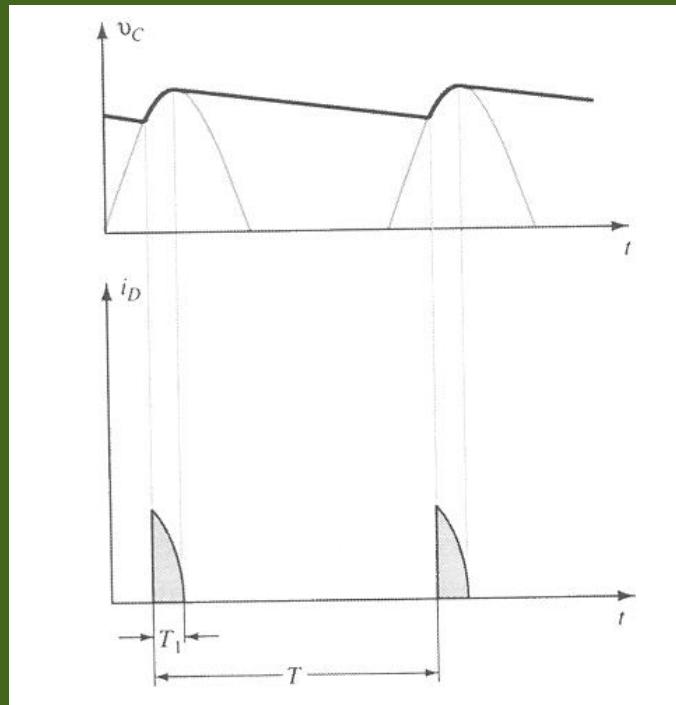



(a) Tensão de saída e formas de onda da corrente no diodo


(a) C pequeno; (b) C alto.

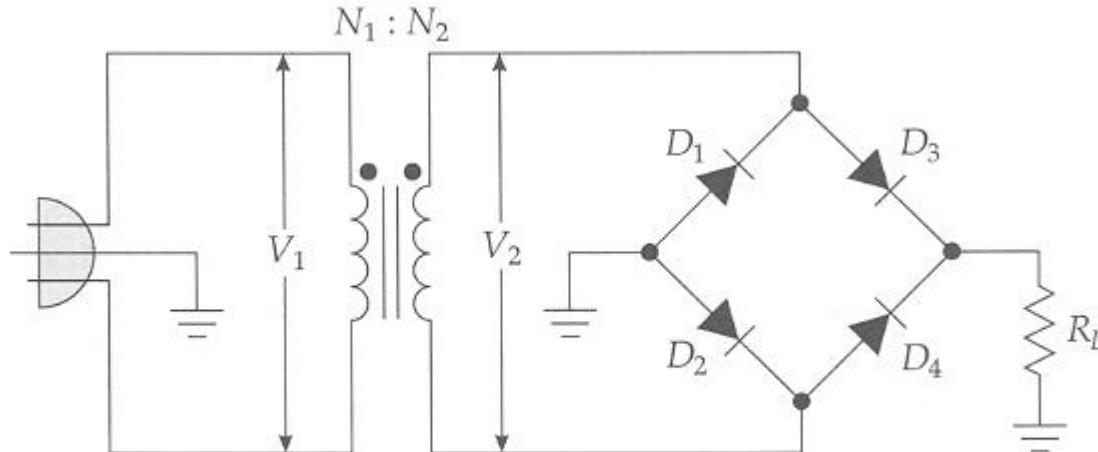


O retificador de onda completa em ponte.

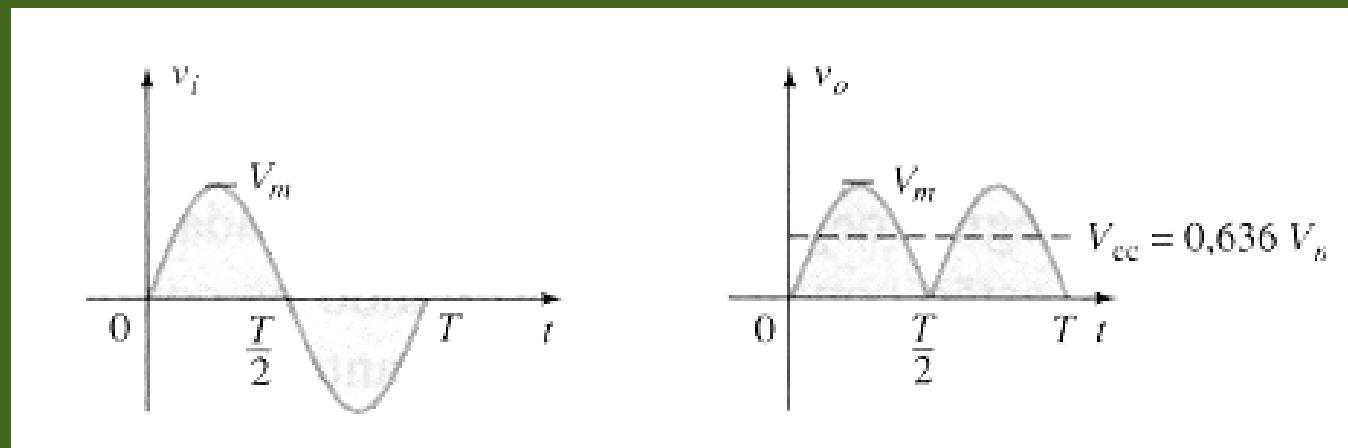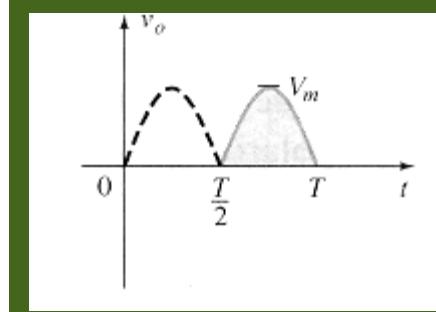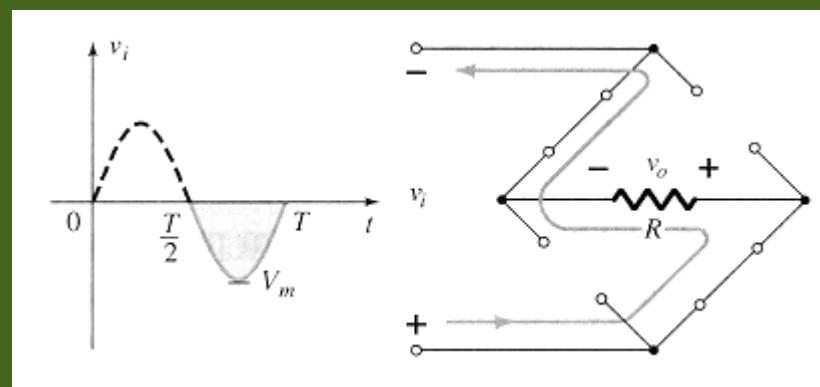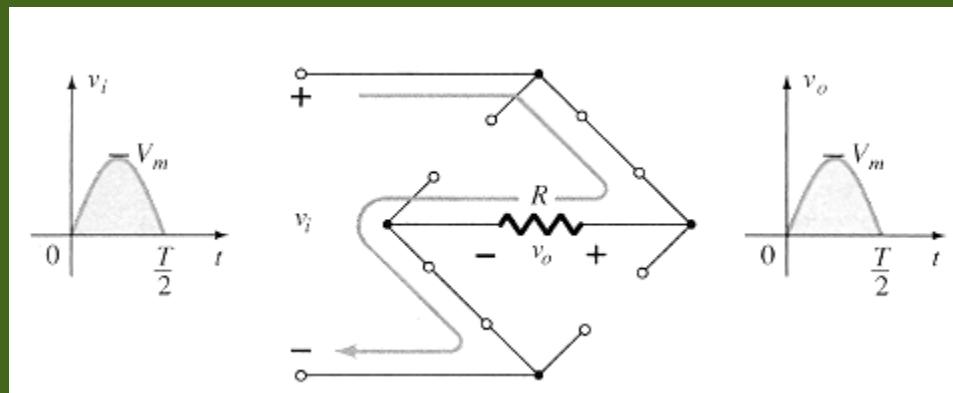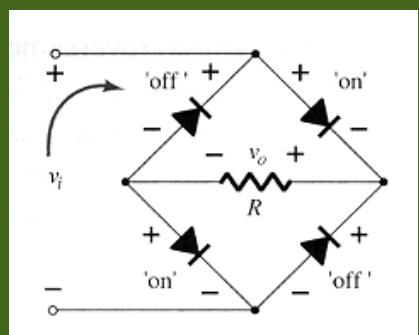

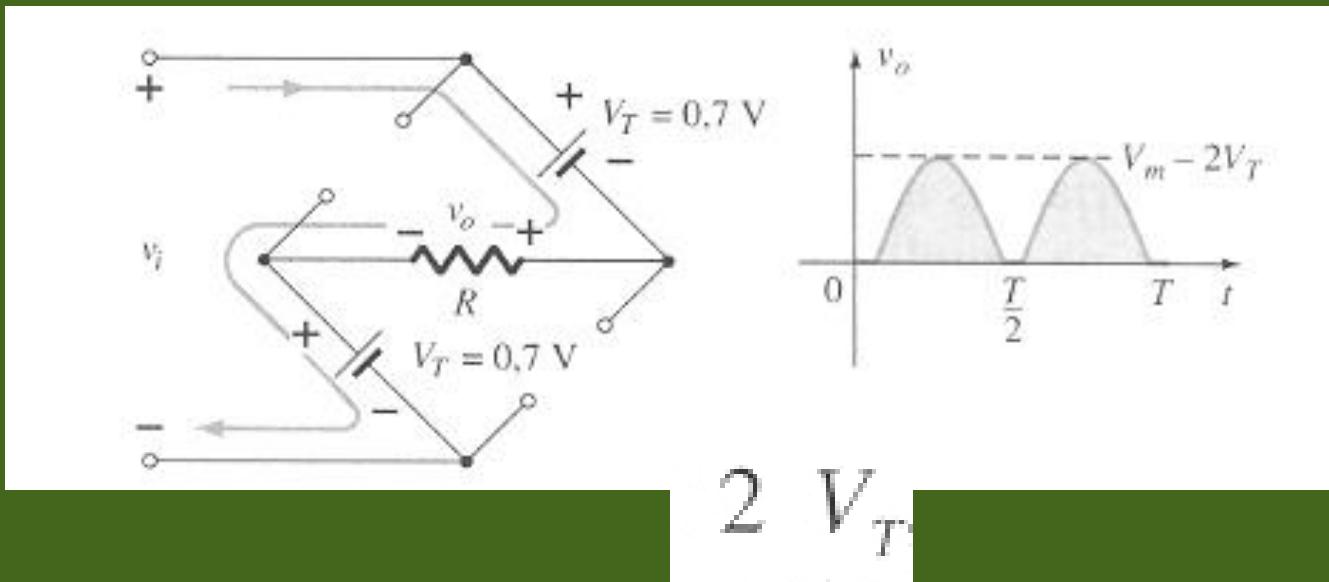


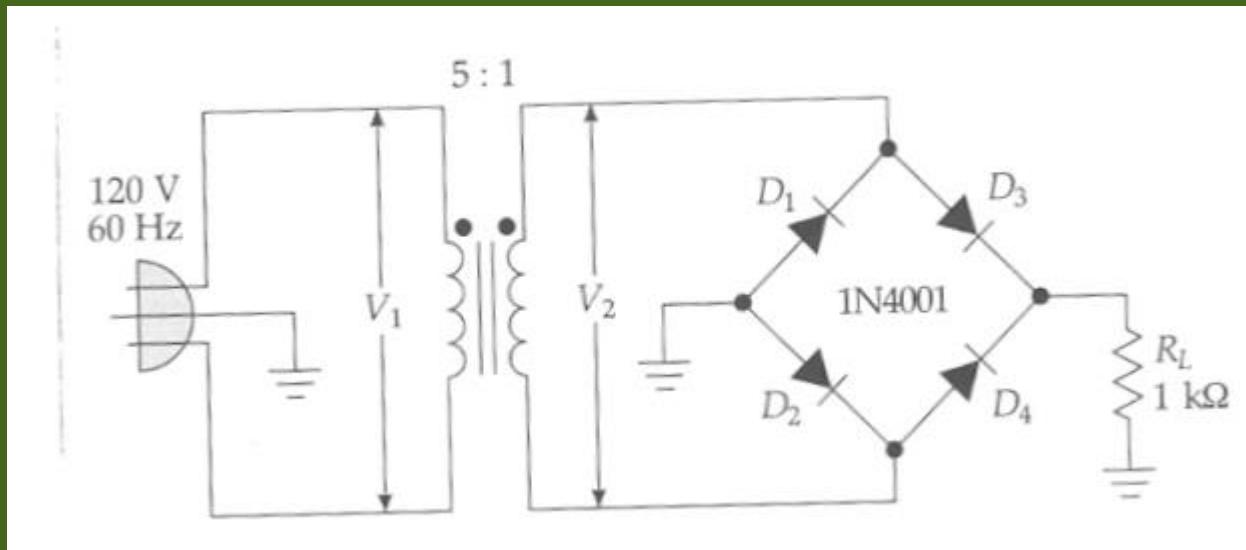

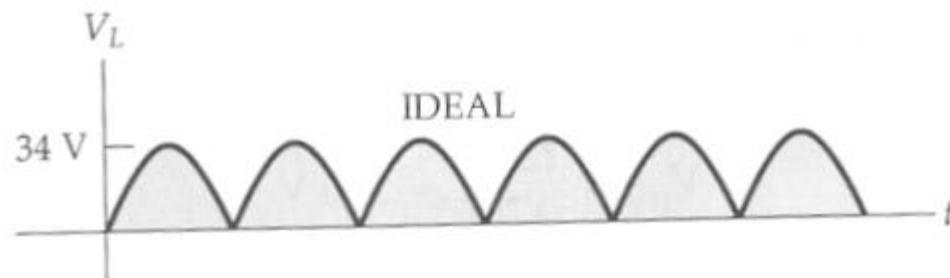
$$V_p = 34 \text{ V} - 2(0,7 \text{ V}) = 32,6 \text{ V}$$



O sinal de onda completa.

Carregador de bateria

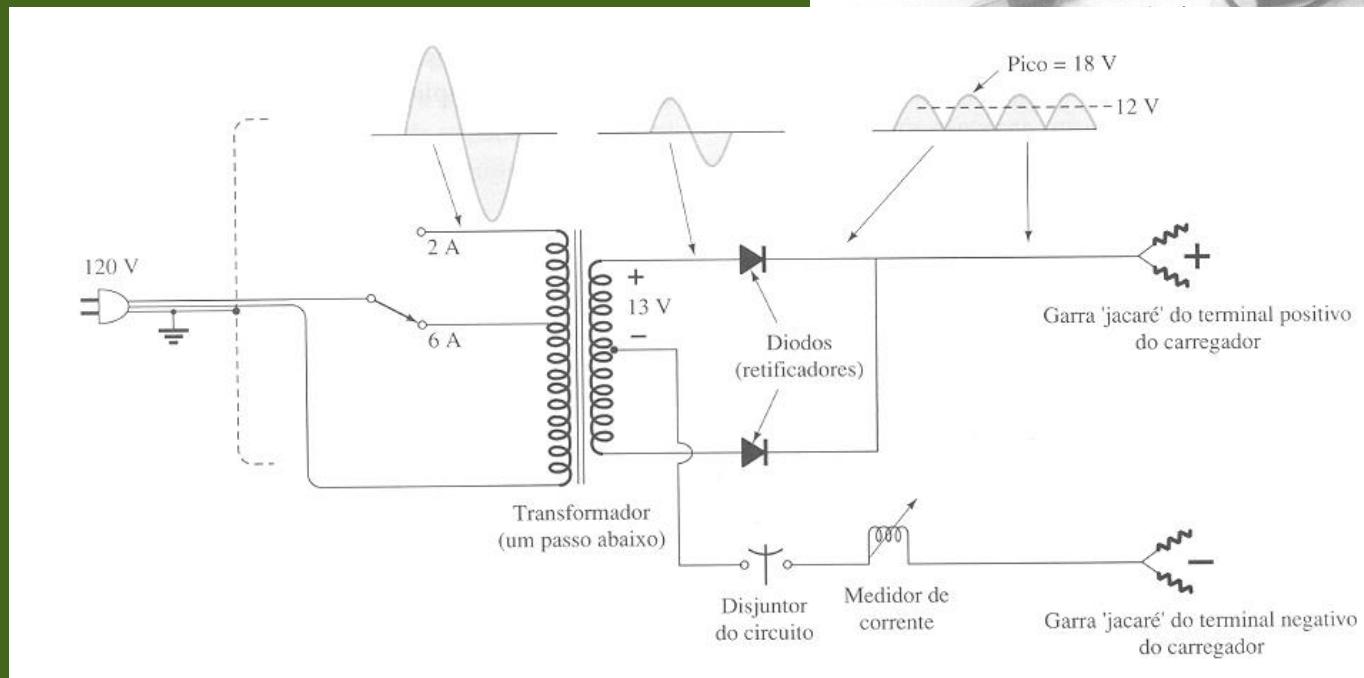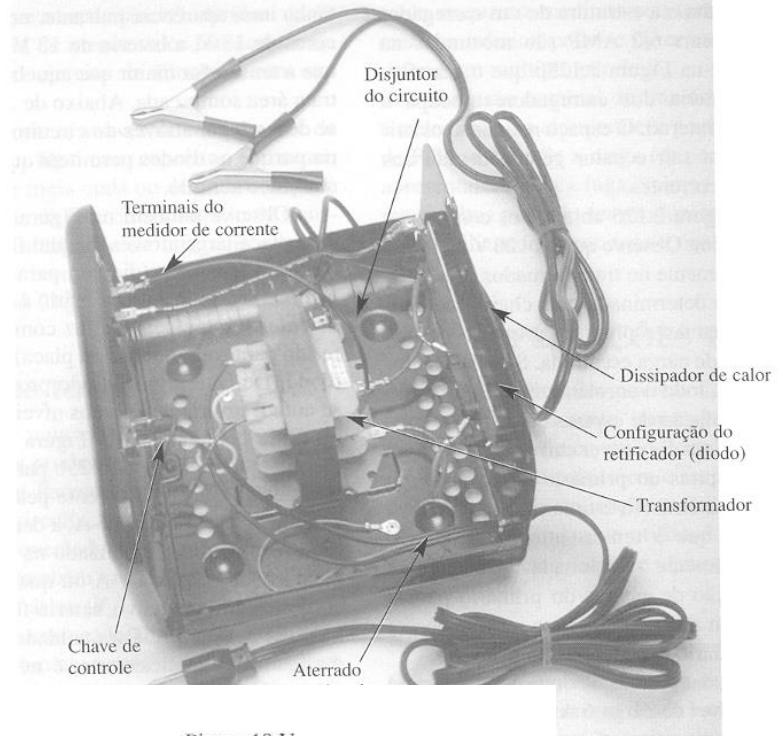

End!!!