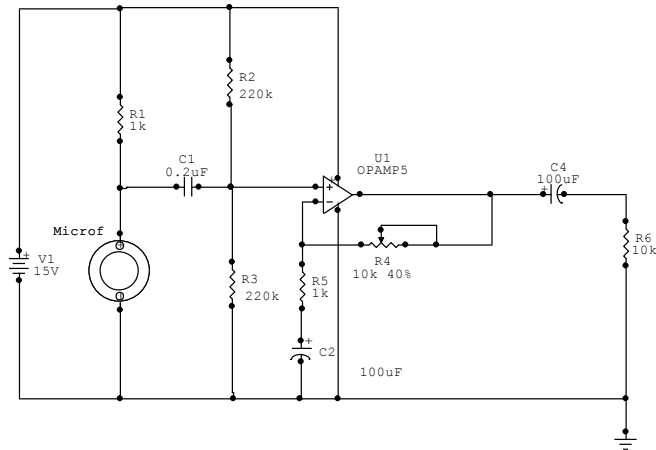


F540 Pratica 11

Pre-amplificador para microfone de eletreto.



Para o circuito ao lado, veja (na internet) como é constituído um microfone de eletreto.

Qual o ganho máximo do pré-amplificador?

Porque são necessários C1 C2 e C4?
Para que o divisor de 220K?

Acople a saída do pré a um amplificador de áudio.