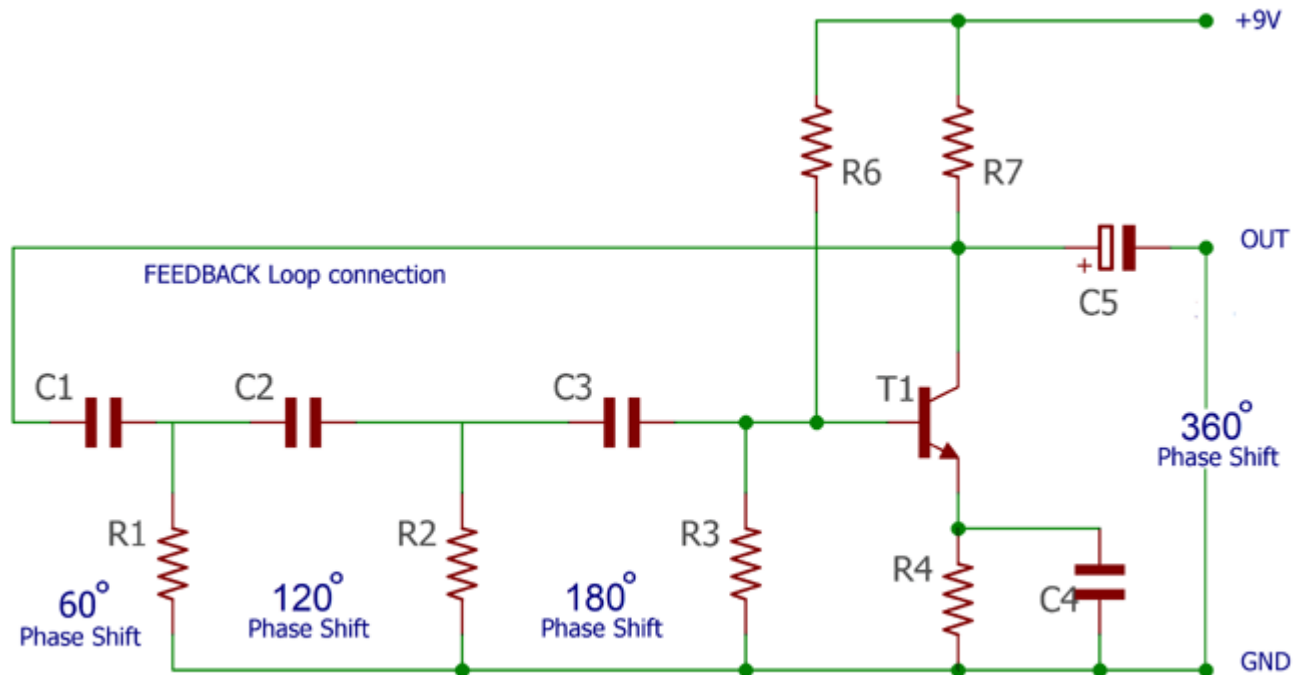


# Oscilador por deslocamento de fase.

F540

## Oscilador por deslocamento de fase. Transistor



Basic Phase Shift RC Oscillator using NPN Transistor

# Físico alemão Heinrich Georg Barkhausen (1881–1956)


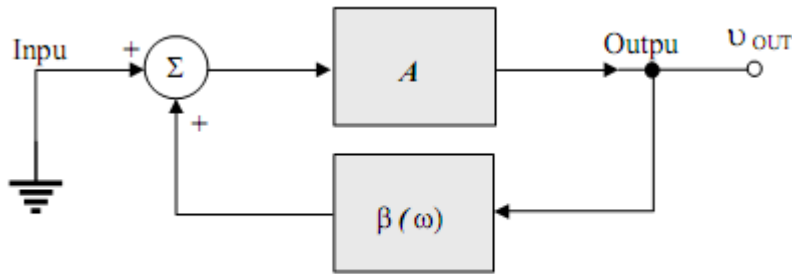


Figure . The block diagram of a phase shift oscillator

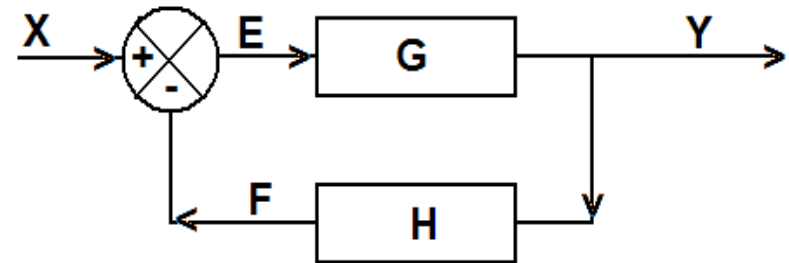

$$T = GH = -1$$


*Condições de Barkhausen  
para um oscilador oscilar:  
Modulo de  $T=1$   
Fase de  $T= 180^\circ$*

$$Y = \frac{G}{1 + GH} X$$
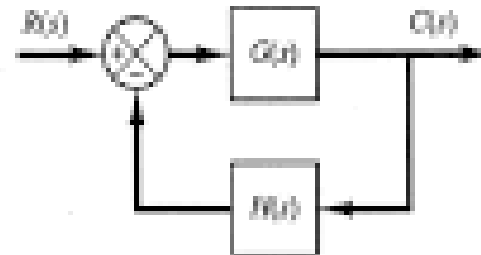
# Equação característica

Considere o sistema mostrado na Figura. A função de transferência de malha fechada é:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$



A equação característica desse sistema de malha fechada é obtida igualando a zero o denominador do lado direito da Equação. Ou seja,

$$1 + G(s)H(s) = 0 \quad \text{ou} \quad G(s)H(s) = -1$$

Condição angular:  $\angle G(s)H(s) = \pm 180^\circ(2k + 1) \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$

Condição de módulo:  $|G(s)H(s)| = 1$

Por exemplo, se  $G(s)H(s)$  for dado por:

$$G(s)H(s) = \frac{K(s + z_1)}{(s + p_1)(s + p_2)(s + p_3)(s + p_4)}$$

onde  $-p_2$  e  $-p_3$  são pólos complexos conjugados


então o ângulo de  $G(s)H(s)$  será:  $\angle G(s)H(s) = \phi_1 - \theta_1 - \theta_2 - \theta_3 - \theta_4$

onde  $\phi_1, \theta_1, \theta_2, \theta_3$  e  $\theta_4$  são medidos no sentido anti-horário

O módulo de  $G(s)H(s)$  para esse sistema é:  $|G(s)H(s)| = \frac{KB_1}{A_1A_2A_3A_4}$

onde  $A_1, A_2, A_3, A_4$  e  $B_1$  são os módulos das grandezas complexas  $s + p_1, s + p_2, s + p_3, s + p_4$  e  $s + z_1$ , respectivamente

# Resposta do sistema realimentado

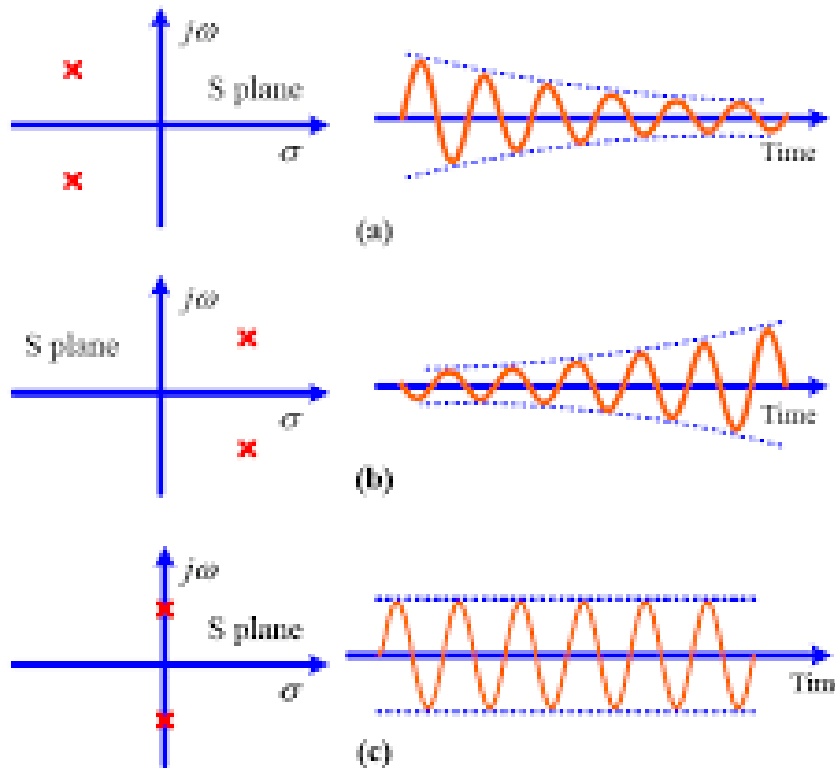


$$S = \sigma + j\omega t$$




$$C(s) = \frac{K}{s^2 + ps + K} \cdot R(s)$$

$$(s + s_1)(s + s_2)$$

$$F(t) = K (e^{st} + e^{-st})$$

# Oscilador com opAmp

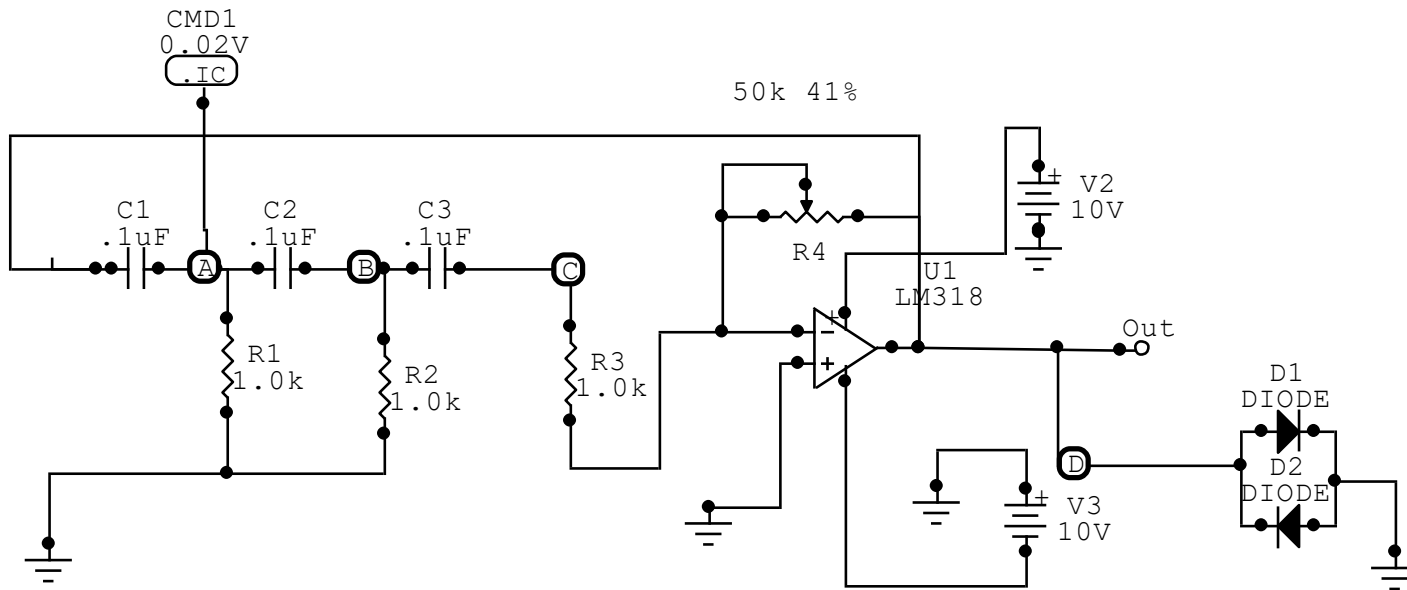


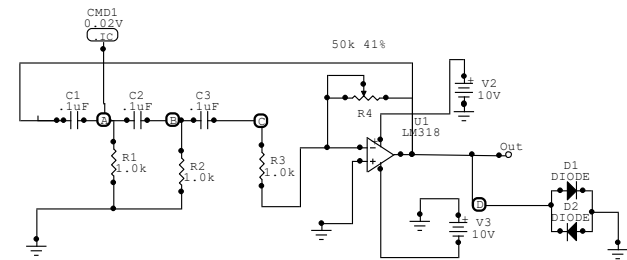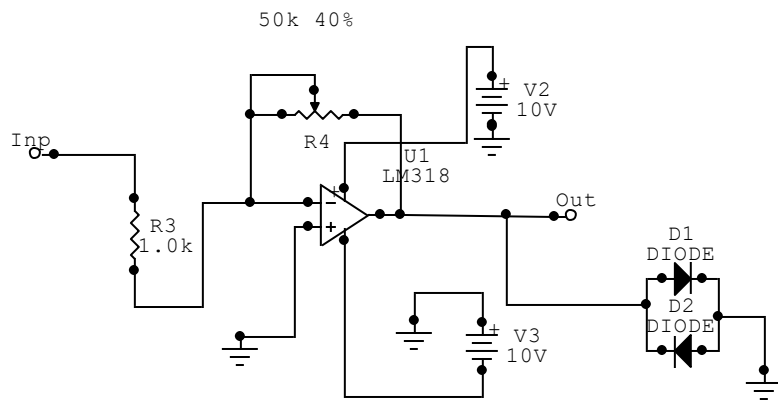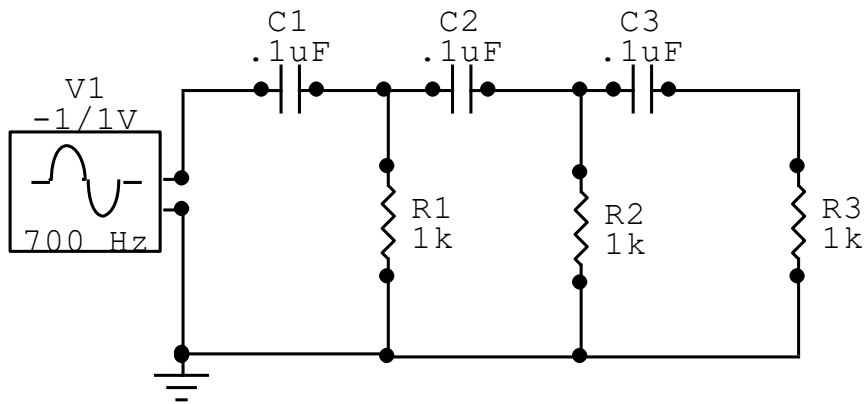




Xa: 269.0m Xb: 269.0m a-b: 0.000 freq: 0.000

Yc: 780.0m Yd: -828.0m c-d: 1.608

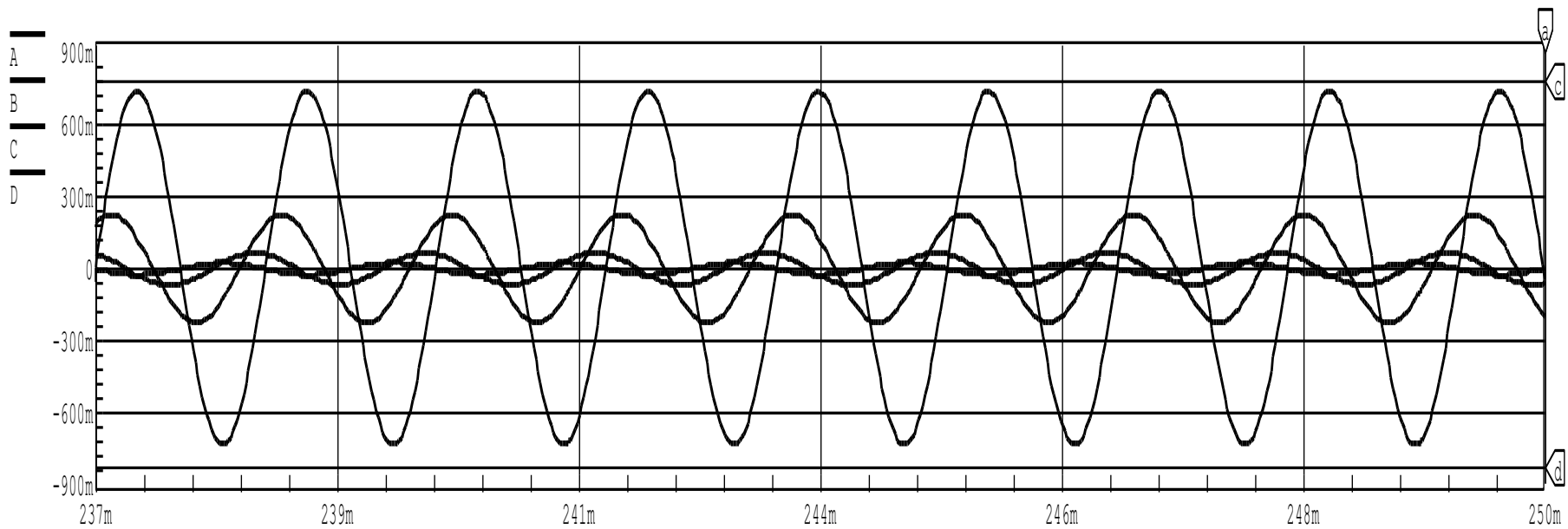


Ref=Ground X=2.2m/Div Y=voltage 2277%

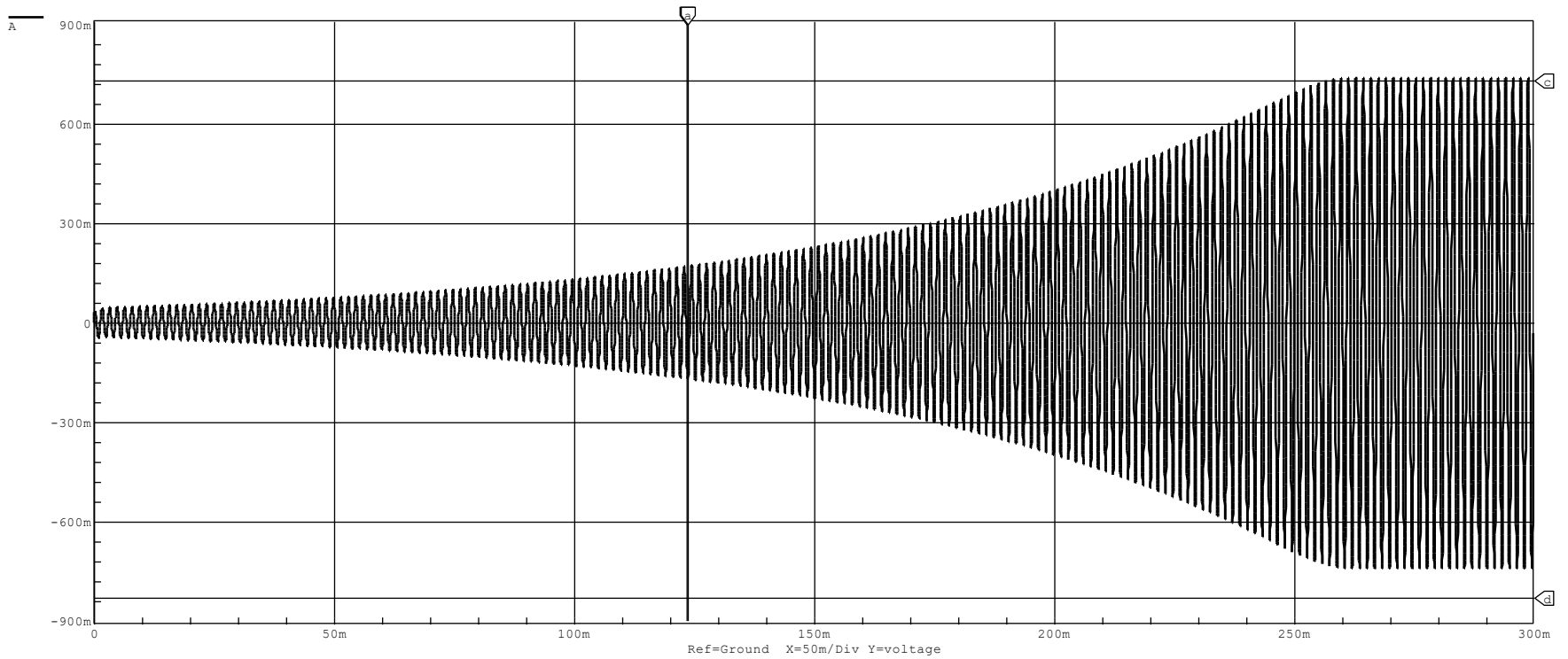Xa: 123.7m Xb: 123.4m a-b: 243.9u freq: 4.100k  
Yc: 732.0m Yd: -828.0m c-d: 1.560




Xa: 250.2m Xb: 250.2m a-b: 0.000 freq: 0.000


Yc: 780.0m Yd:-828.0m c-d: 1.608

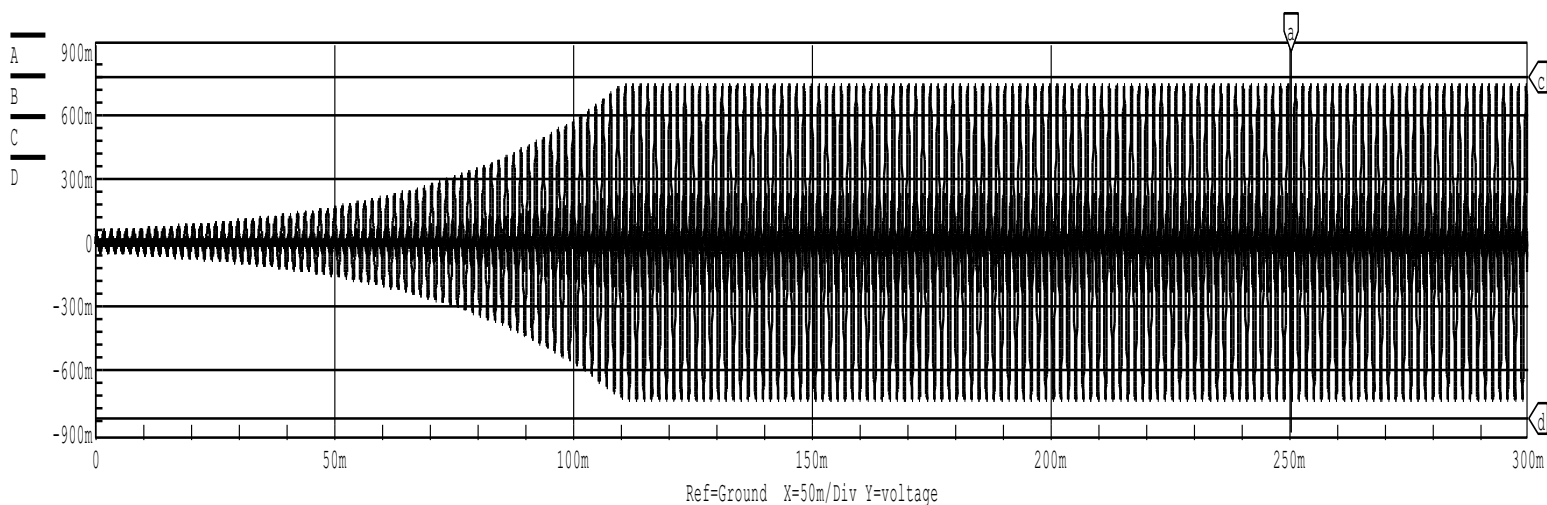

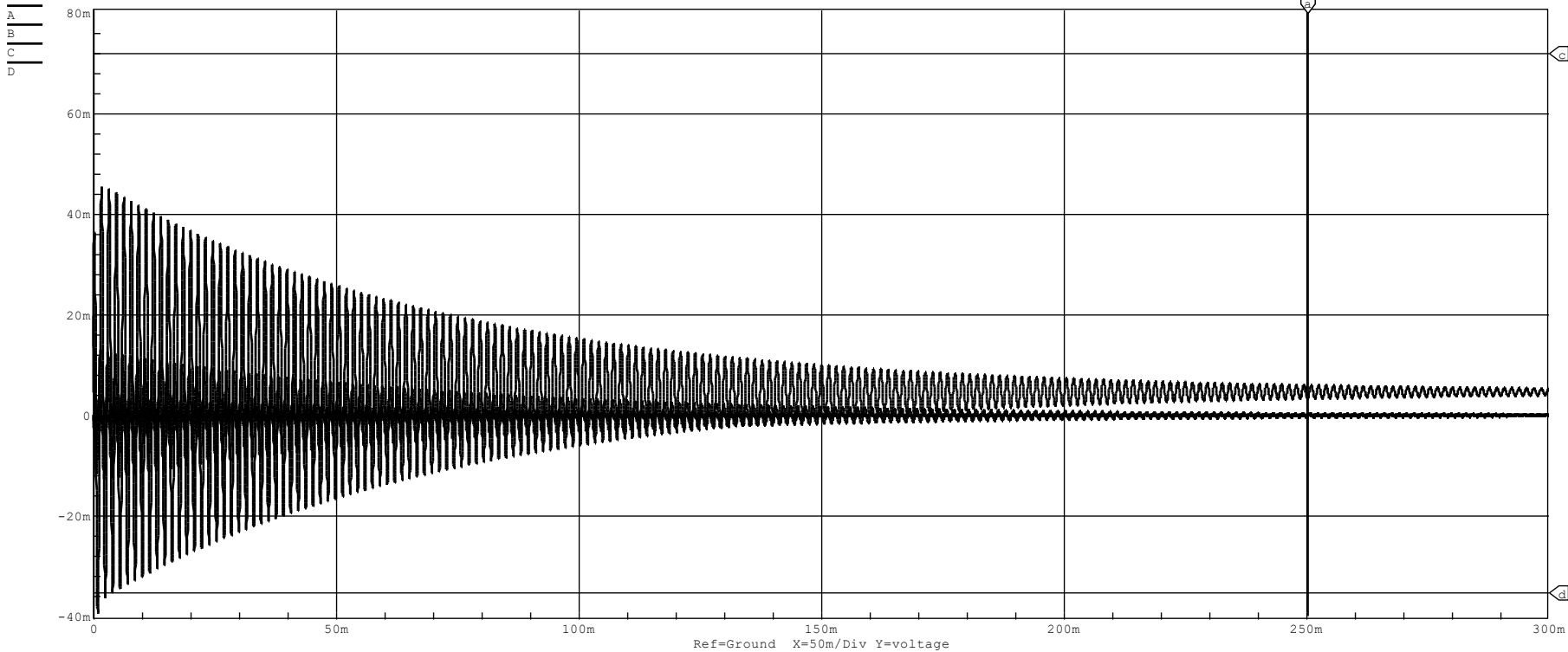
Xa: 250.2m Xb: 250.2m a-b: 0.000 freq: 0.000  
Yc: 72.00m Yd:-35.20m c-d: 107.2m




# Colpitts

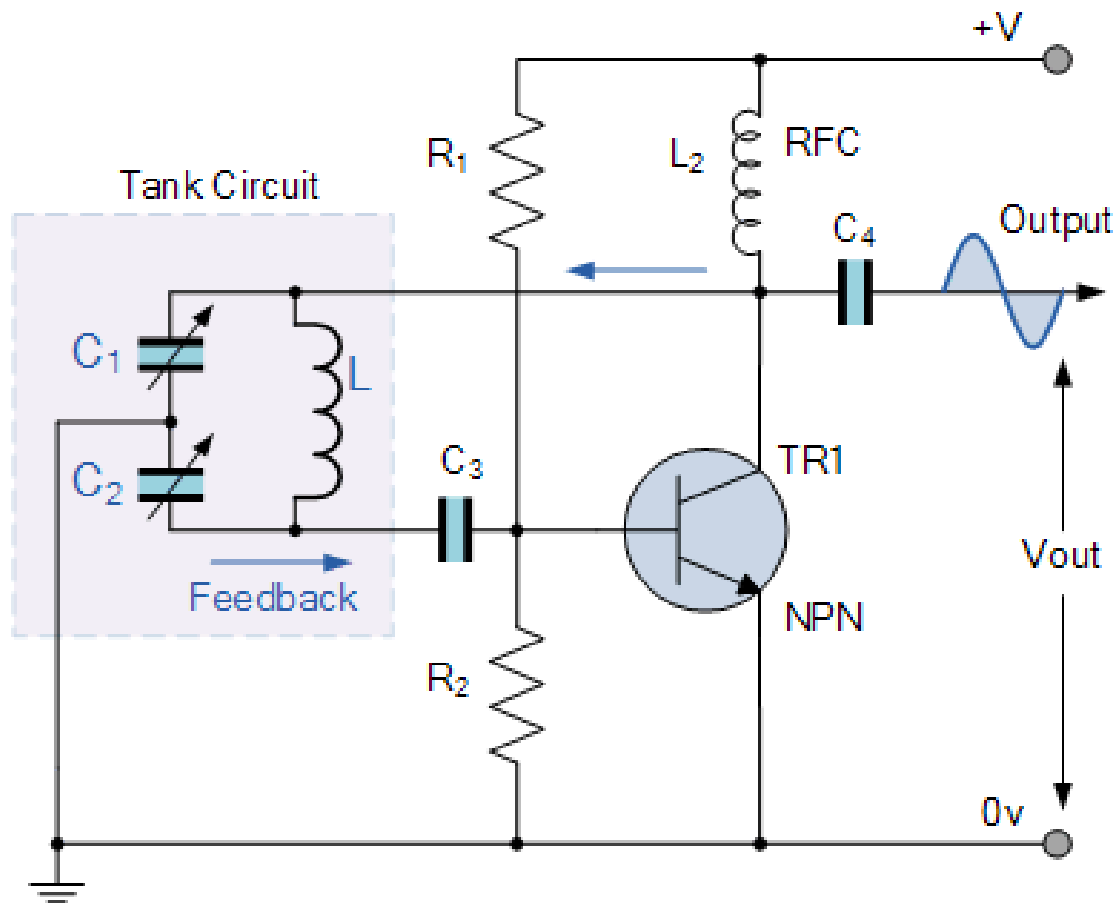




# Colpitts

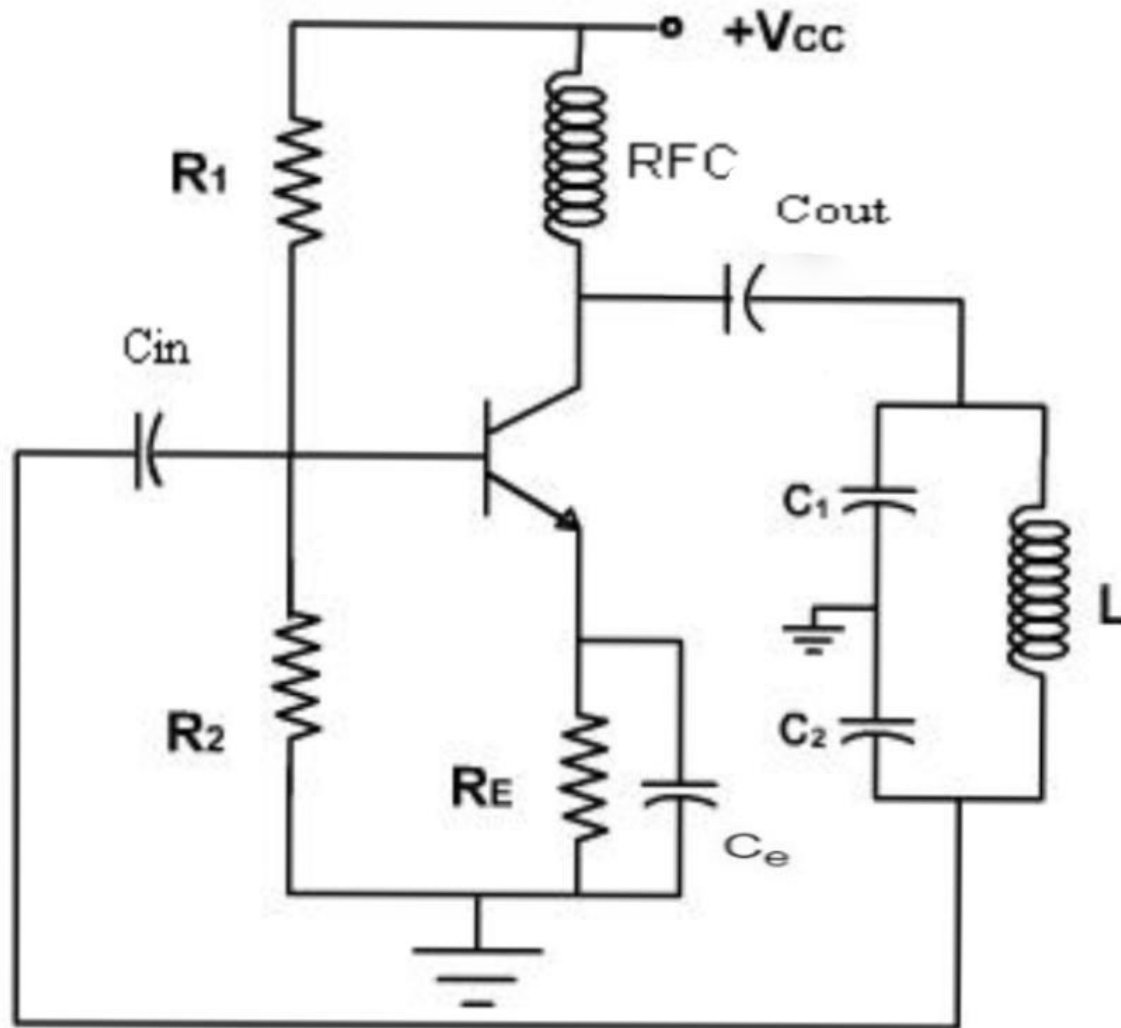

# Hartley

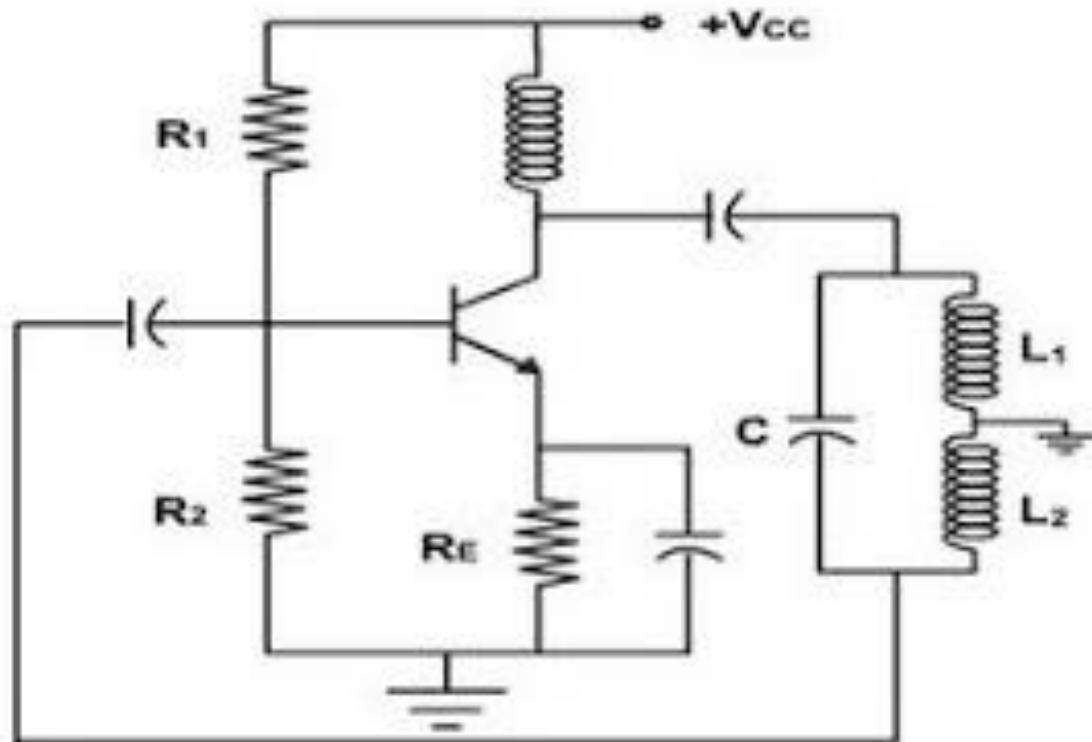

# Radio oscillators (Quartz Crystal)

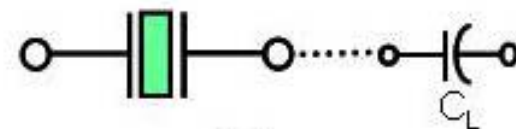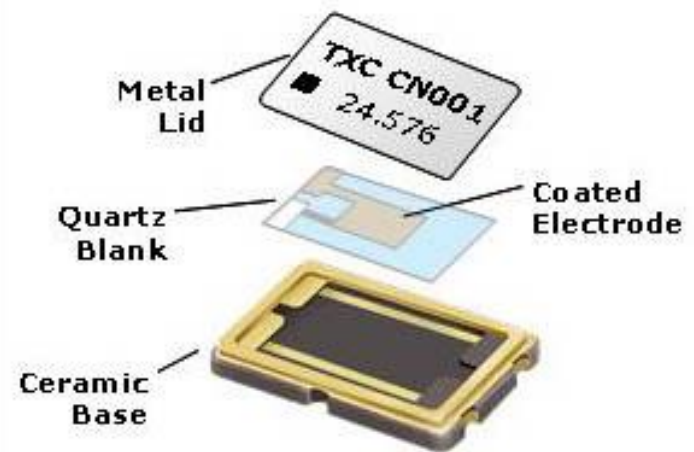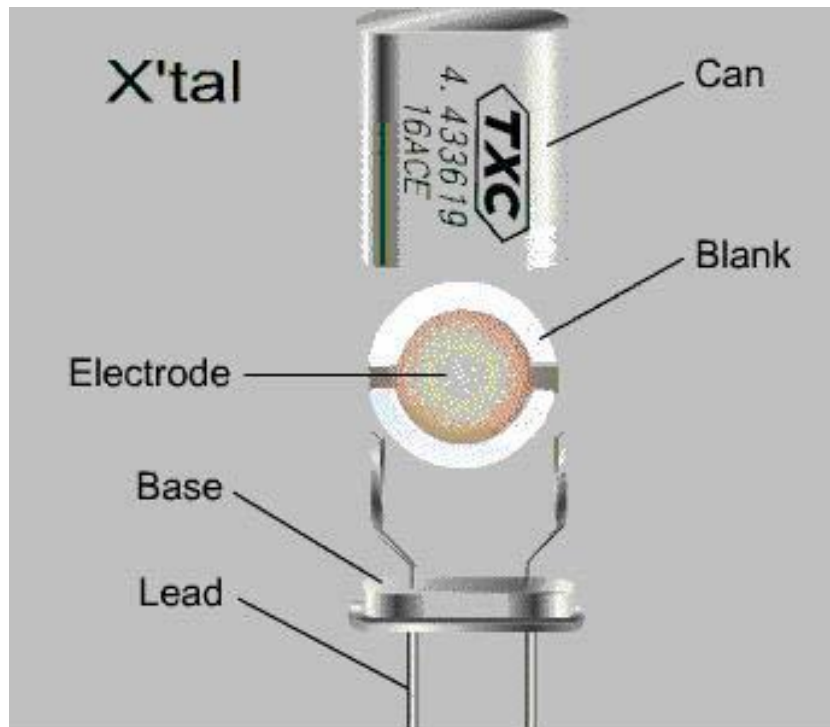


(Fig.7) (a) Metal can type resonator  
(b) Ceramic SMD type resonator  
(c) Symbol of crystal unit


(c)



# Quartz Crystal

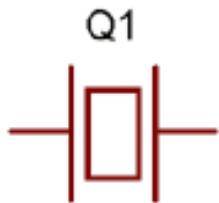


Symbol of Quartz Crystal

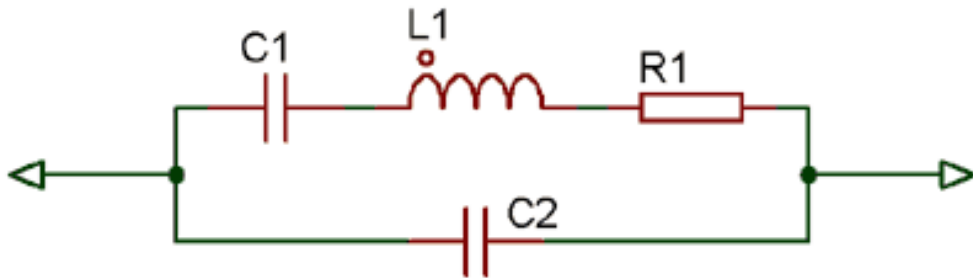


Electrical Equivalent of Quartz Crystal



# Analog circuit- Impedance curve.

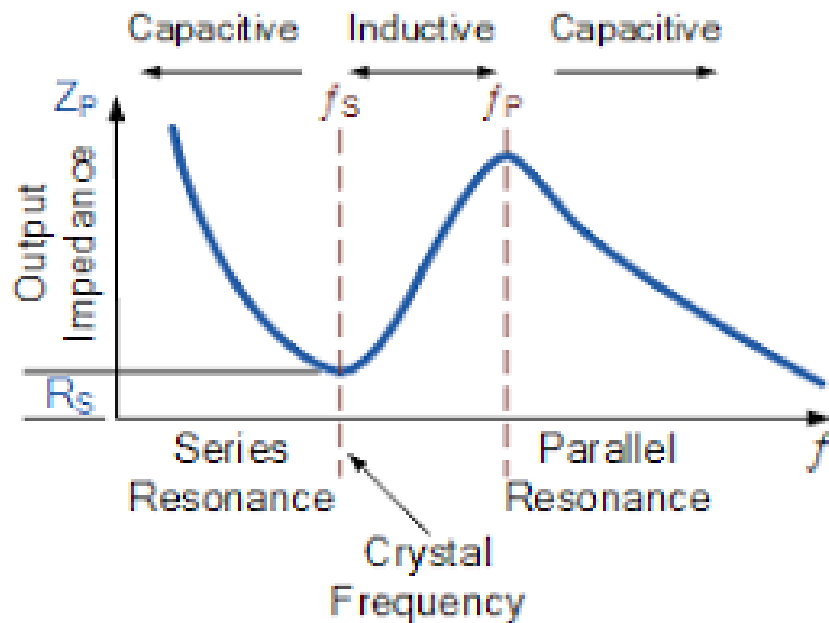


## ELECTRONIC OSCILLATOR CHIP

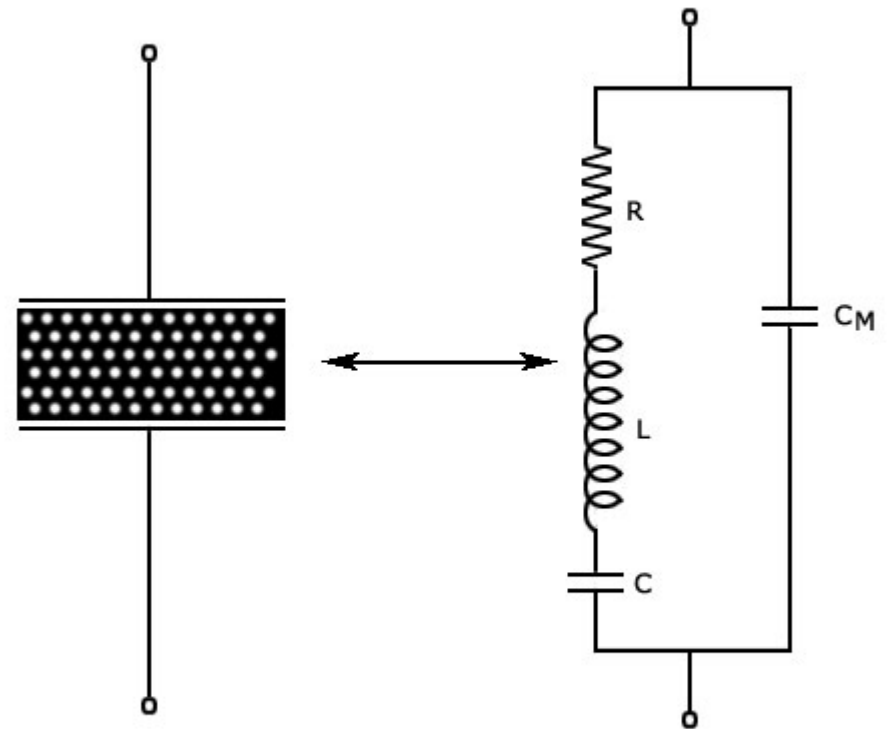

(a) Crystal Mounting

(b) Electrical Equivalent Circuit Of a Crystal

# Colpitts crystal oscillator

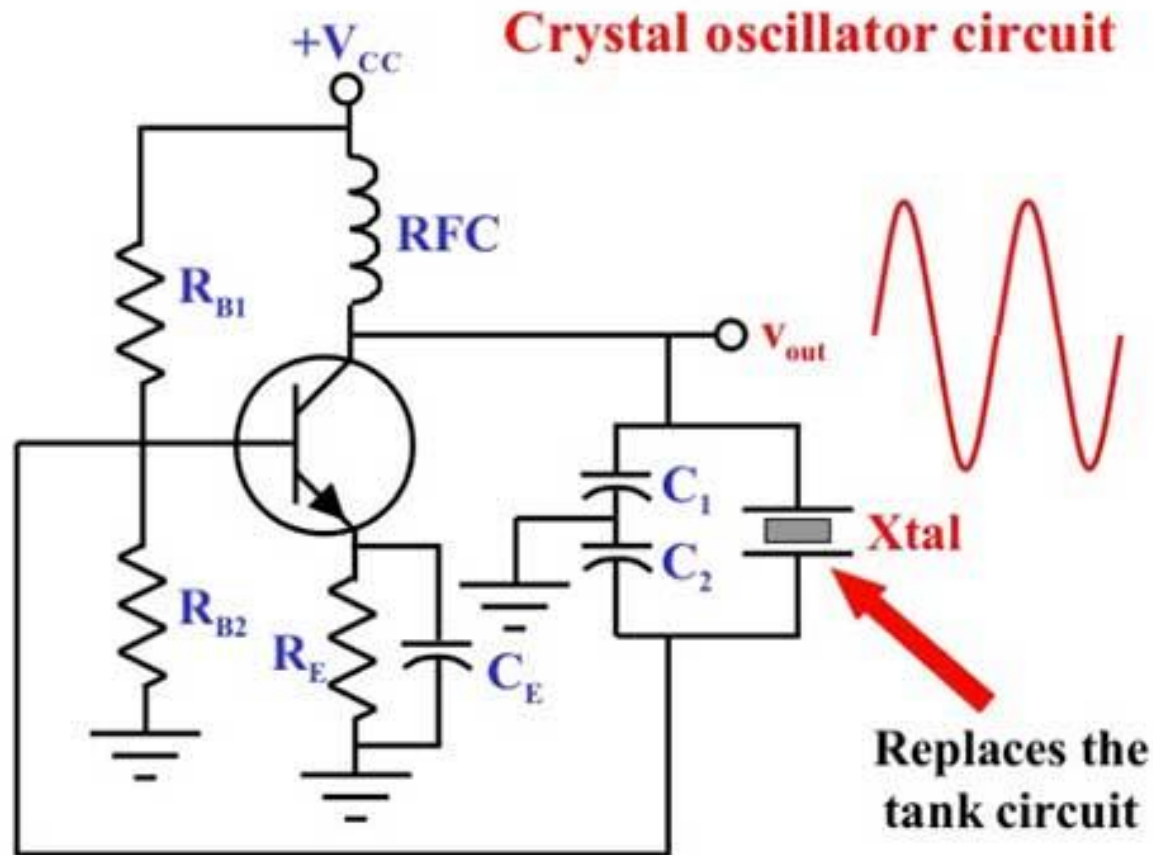

***Fim***